

STEVE
CAPSTONE DESIGN

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN

STEVE

Topic & Purpose

Plan

Exit

TEAM STEVE

ENDERMAN 김병수

WITHER 김상혁

SKELETON 김재헌

PIGLIN 최정훈

CREEPER 한동휘



1

TOPIC AND PURPOSE





TOPIC AND PURPOSE



ALU (Arithmetic Logic Unit; 산술 논리 장치)

CPU 내에서 산술연산(+, -, *, /)와 논리연산(&&, ||, <<, >>) 계산을 수행하는 디지털 회로

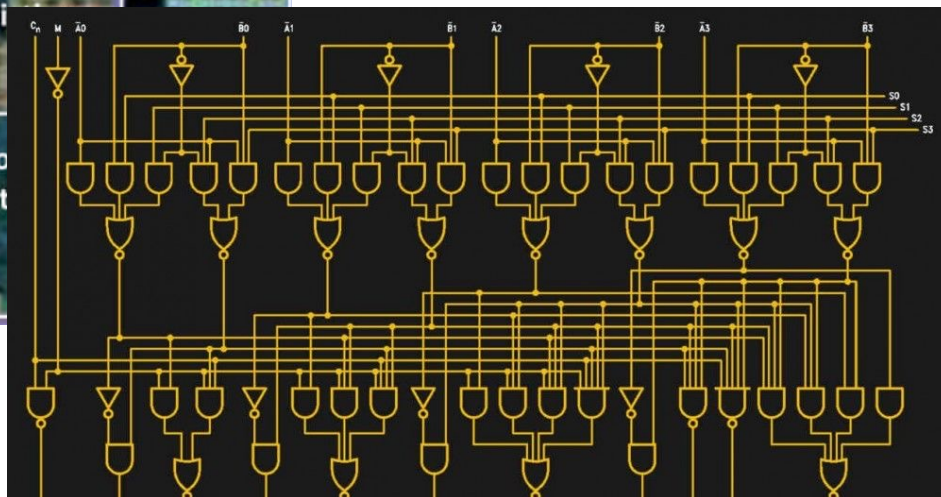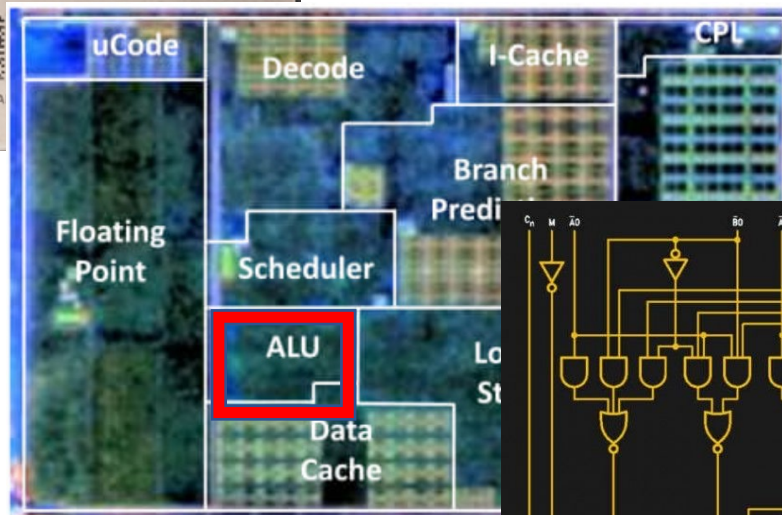



TOPIC AND PURPOSE




ALU (Arithmetic Logic Unit: 산술 논리 장치)

CPU 내에서 산술연산($+$, $-$, $*$, $/$)와 논리연산($\&\&$, $\|\|$, $\langle\langle$, $\rangle\rangle$) 계산을 수행하는 디지털 회로




XOR GATE

 

 
MINECRAFT 를 이용하여 실제 연산을 수행하는 계산기를 만들고, 실제 구동 원리를 이해한다.







PLAN

 


1 STEP

계산기에 사용되는 실제 논리 회로와 이를 마인크래프트 내에서 표현하는 방법(레드스톤공학)을 익힌다.




2 STEP

논리 회로 조합을 이용한, 가산기·감산기·곱셈기·비교기를 구현한다.

 

3 STEP

논리 회로 조합을 이용한, 10x2 인코더, 2x10 디코더를 구현한다.

 

4 STEP

디코더를 통해 나온 결과값을 출력할 수 있는 디스플레이를 구현한다.





THANK YOU

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
FIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN

마인크래프트 소개

마인크래프트 레드 스톤 공학

논리회로 구현

Exit

TEAM STEVE


ENDERMAN 김병수

WITHER 김상혁

SKELETON 김재헌

PIGLIN 최정훈

CREEPER 한동휘

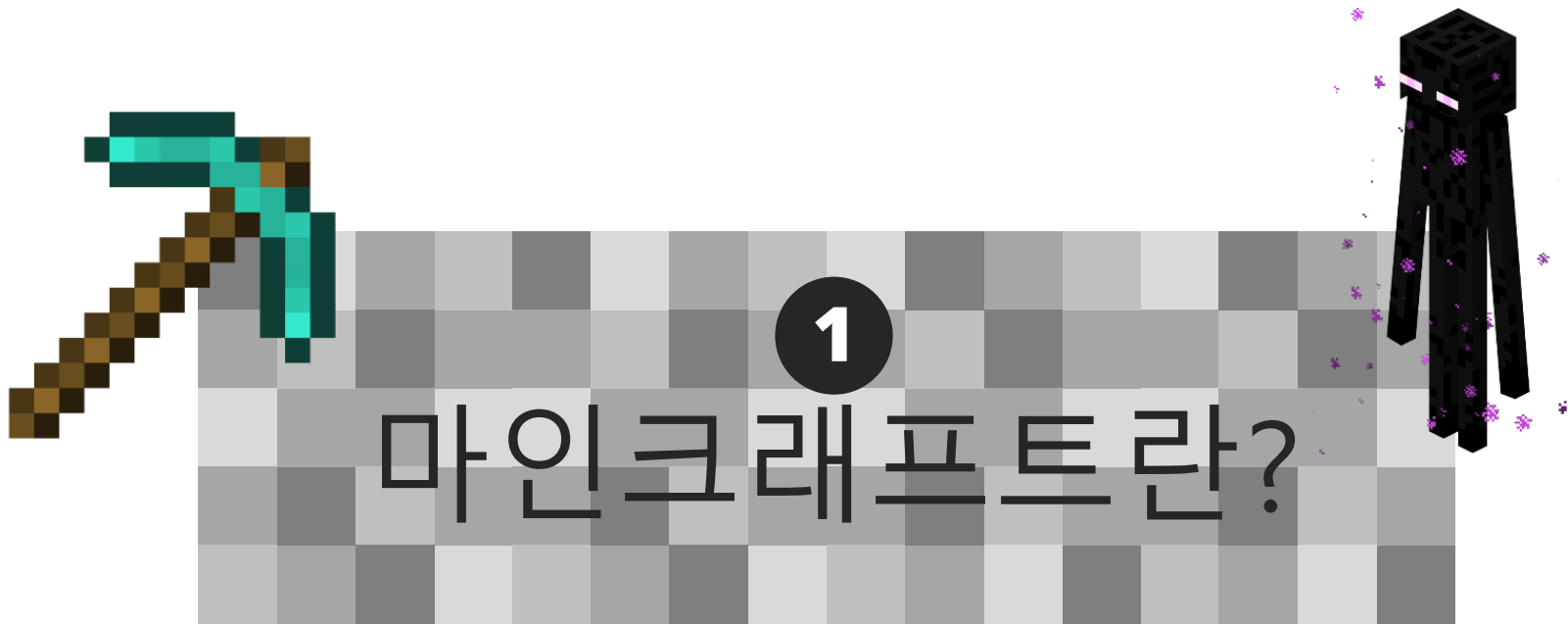

1

마인크래프트란?



마인크래프트란?




Mojang(모장) 스튜디오에서
2009년 처음 발매한
샌드박스 형식의 비디오 게임







Red stone

 

회로구현에 필요한
주요(Import) 아이템
(Item)



레드스톤 가루 (RedStone Dust) : 전기를
공급하는 전선 역할



레드스톤 블록
지속적인 전원
공급



레버
전원 공급 On/Off



관측기
블록 업데이트가
발생되면
그것을 감지하여
관측기의 뒷면으로
신호를 방출.



레드스톤 횃불
전원 공급





Red stone




출처 : 유튜브 채널 건축X전기 가이드





Red stone

 

회로구현에 필요한
줄기(Out-
ut)



피스톤
전력이 공급되면,
블록을 한 칸 민다.



레드스톤 조명
전력이 공급되면,
빛을 낸다.





3


RED STONE 회포




NOT



OR

 

AND

 


XOR





Logic gate

 

출처 : 유튜브 채널 건축X전기 가이드





Logic gate



출처 : 유튜브 채널 SpeedyStyle



위치: 2, -57, -3

khuSkeleton
 khuEnderman
 khuPiglinDear
 rescent466

THANK YOU



TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
 WITHER 김상혁
 SKELETON 김재현
 FIGLIN 최정훈
 CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN

지난주 내용 복습

앞으로의 계획

Exit

TEAM STEVE

ENDERMAN 김병수

WITHER 김상혁

SKELETON 김재헌

PIGLIN 최정훈

CREEPER 한동휘




이번주에는?



아이
템




논리
회로

 



최종
무기



 



PLAN

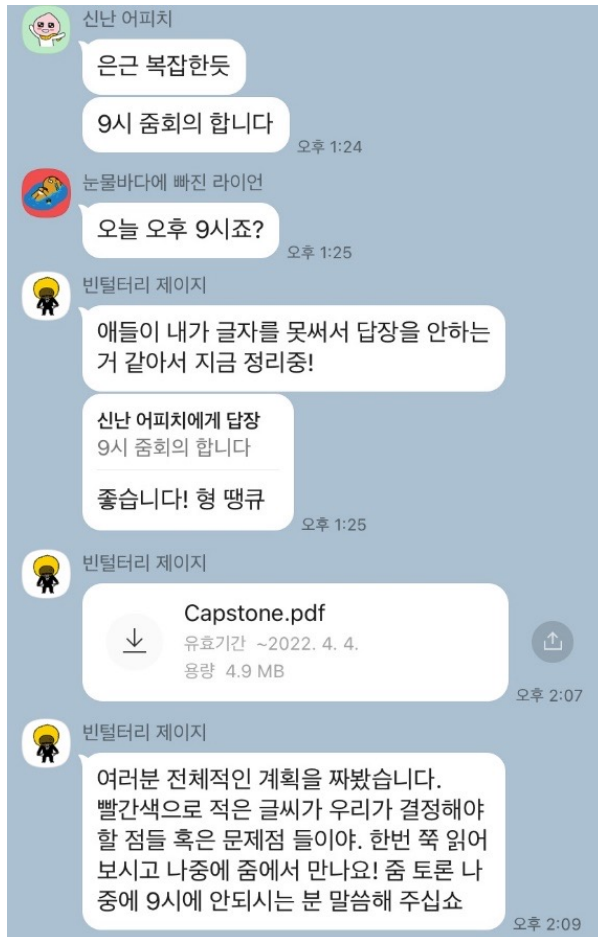 

3월 21일 오후 9시 4주차 회의


15주 개괄적인 계획 수립

프로젝트 시작 전 결정해야할 사안





PLAN

 

~중간고사(~8주차) :
회로 공부
계산기(8bit)


입력-(부호화)-연산-(복호화)-출력

1. 입력과 출력 : 2진법 OR 10진법 > 부호화 & 복호화 필요
2. 첫번째 숫자를 입력하고 이후 과정을 진행하기 위한 저장소
3. 부호화와 복호화 방법





PLAN

 


입력

0~9버튼 + 자리 변환 버튼 + 입력버튼 + 연산자별 버튼(+,-,*,/ 예정) + 연산





PLAN

 

연산 : 가산기, 감산기, 곱셈기, 나눗셈기

가산기

감산기 : 가산기 + 2의 보

곱셈기 : 덧셈 연산 + 자릿


나눗셈기

Full-adder truth table.




A	B	C _{in}	C _{out}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

C_{in} = input carry, sometimes designated as CI
 C_{out} = output carry, sometimes designated as CO
 Σ = sum
 A and B = input variables (operands)

	B ₁	B ₀
A ₁	A ₀	
A ₀ B ₁	A ₀ B ₀	
A ₁ B ₁	A ₁ B ₀	
C ₃	C ₂	C ₁ C ₀

 


A	B	D	B ₀
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

   



PLAN

 

출력 : 디스플레이





Logic gate



~중간고사(~8주차) :

전원 각 주차에 맞는 이론 ^{회로 공부} 각자 공부 후 마인크래프트에서 실습 /

4주차 : 계획 수립 ^{발표는 순차적으로(인당 3번)} 및 발표



최정훈/한동희



5주차 : 입력 구현



김상혁

6주차 :
가산기/감산기



김재현

7주차 :
곱셈기/나눗셈기

최정훈/한동희



추후배정

8주차 :
출력(디스플레이)



9주차 :



위치: 2, -57, -3

khuSkeleton
 khuEnderman
 khuPiglinDear
 rescent466

THANK YOU



TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN

수체계

논리회로

전체 회로도

입력과 출력

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재헌
PIGLIN **최정훈**
CREEPER **한동휘**





목차



0. Youtube 영상 시청

[\[캡스톤 스티브조\] 1화: 논리회로와 계산기 건설현장 - YouTube](#)


1. 수체계

① 여러가지 수체계 


② 2진법 수체계 

2. 논리회로

① 논리게이트 

② 불대수 

3. 계산기 전체회로도

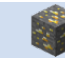③ 카르노맵 

4. 입력부터 출력까지







수체계



① 여러가지 수체계

10진수(Decimal number)

8진수, 16진수, n진수

양자컴퓨터

② 2진법 수체계

UNSIGNED CHAR

SIGNED CHAR


BCD

Grey code





수체계

 

16진수, n진수



8진수는 2진수 3bit 정보를 group화 한다
16진수는 2진수 4bit 정보를 group화 한다

효율!!

2진법	10진법	16진법
0	0	0

1010	10	A
1011	11	B

$$A_n A_{n-1} \dots A_1 A_0 \cdot A_{-1} \dots A_{-m}$$

$$= A_n R^n + A_{n-1} R^{n-1} + \dots + A_1 R^1 + A_0 R^0 + A_{-1} R^{-1} + \dots + A_{-m} R^{-m}$$

100	4	4
101	5	5
110	6	6
111	7	7
1000	8	8
1001	9	9

1111	15	F
10000	16	10
10001	17	11
10010	18	12






수체계




양자컴퓨터

 


- 양자역학적 물리현상을 활용
- 큐비트라는 일종의 수체계
- 상태의 중첩으로 여러 연산을 동시적으로 처리가능

수체계는 너무나 중요한 개념!!

 



수체계

 

2진수 수체계

UNSIGNED CHAR(부호가 없는 8비트)

Unsigned Integer

number

1 0 0 0 0 0 0 1

- 2진법의 기본표기
- 8비트에서, 0~255까지 숫자표현





2진수 표현 체계

2진수 수체계

SIGNED CHAR (부호가 있는 8비트)

$$7+(-7)$$

$$=0111 + 1001 = 1\ 0000$$

장점: 덧셈회로만으로 뺄셈도 수행가능

2의 보수	
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	-8
1001	-7
1010	-6
1011	-5
1100	-4
1101	-3
1110	-2
1111	-1






2진수 표현 체계

2진수 수체계

BCD (Binary-coded decin

Decimal Number

 

십진수 한자

13 = 0001 0011

이 특성이 회로를 최적하는데 매우 중요




10진수	BCD code
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001






수체계

 

2진수 수체계


10진수	Binary number	Gray code
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

 Grey code **디지털 통신**에 사용
 에러가 발생해도 1bit만 틀리기 때문에 **오류가 적다.**




수체계는 너무나 중요한 개념!!



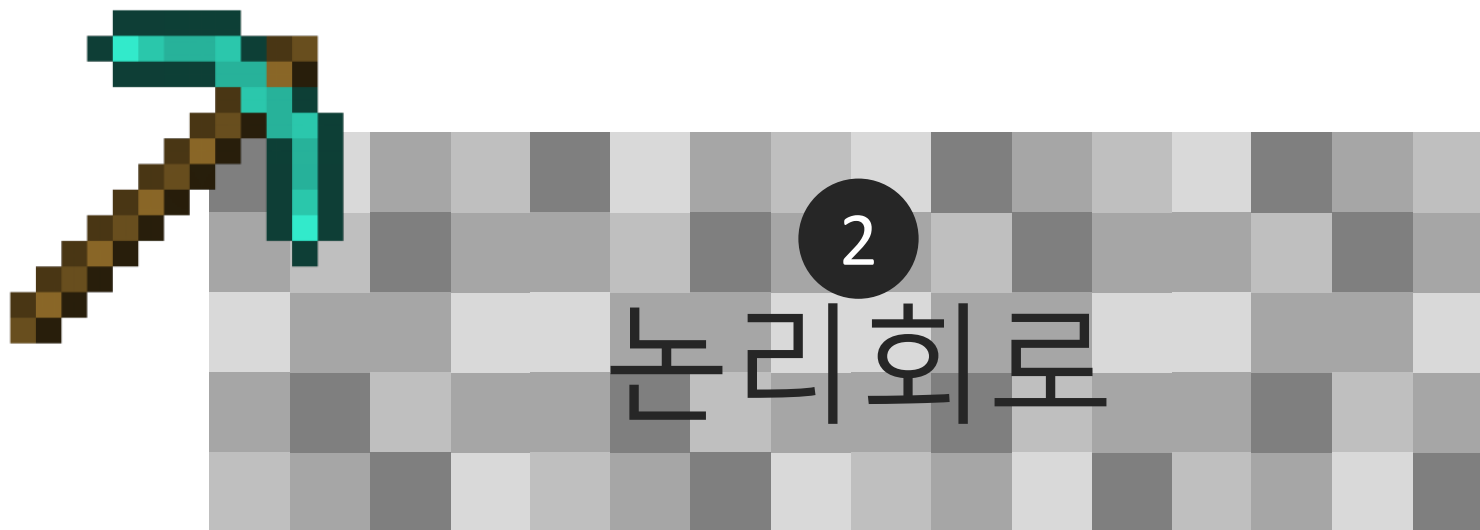



 


수체계




① 논리게이트 

AND게이트
OR게이트
XOR게이트

② 불대수 

③ 카르노맵 





 

① 논리게이트




AND게이트

  

X	Y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$F = XY$$

 




수체계





① 논리게이트




AND게이트

 

 


① 논리게이트 


OR게이트

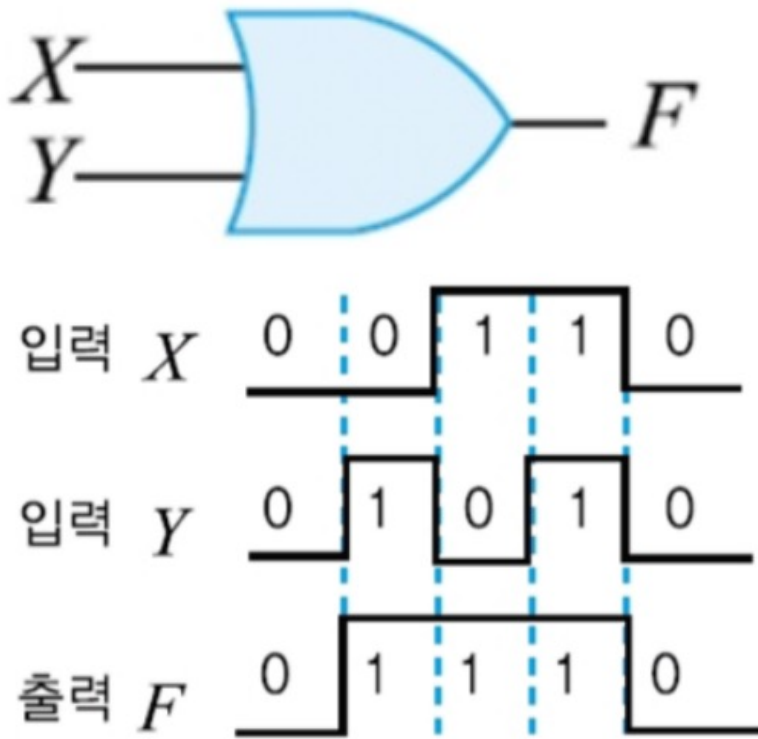

X	Y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$F = X + Y$$

 


 

① 논리게이트



XOR게이트

 


X	Y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F = X \oplus Y$$





수체계

 

② 불대수



AND: $F=XY$


OR: $F=X+Y$

수학법칙을 만족


[1] $X + 0 =$	[2] $X \cdot 1 =$	
[3] $X + 1 =$	[4] $X \cdot 0 =$	
[5] $X + X =$	[6] $X \cdot X =$	
[7] $X + \bar{X} =$	[8] $X \cdot \bar{X} =$	
[9] $\bar{\bar{X}} =$		
[10] $X + Y = Y + X$	[11] $XY = YX$	Commutative law
[12] $X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$	[13] $X(YZ) = (XY)Z$	Associative law
[14] $X(Y + Z) = XY + XZ$	[15] $X + YZ = (X + Y)(X + Z)$	Distributive law
[16] $\overline{X + Y} = \bar{X} \bar{Y}$	[17] $\overline{XY} = \bar{X} + \bar{Y}$	DeMorgan's law






② 불대수 

$$F = \bar{X} + XY$$

 




수체계

 

$$F = \bar{X}YZ + \bar{X}Y\bar{Z} + XZ \quad F = \bar{X}YZ + \bar{X}Y\bar{Z} + XZ$$
$$= \bar{X}Y(Z + \bar{Z}) + XZ$$

Circuit

 





수체계


③ 카르노 맵




X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1


진리표 > 불대수
> 최적화

X {

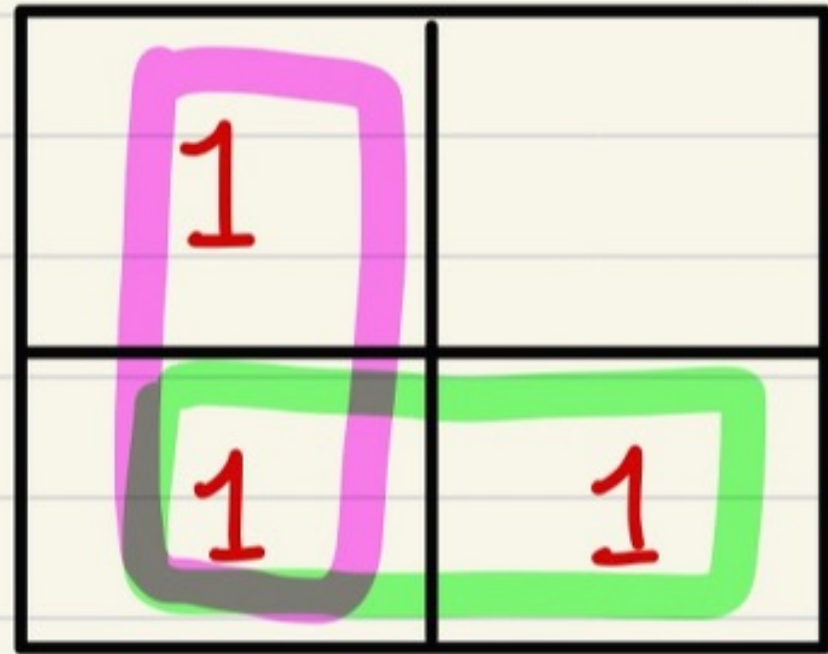

$$F = X + \bar{Y}$$

 

 




흐름도



입력 → 연산자 → 출력 → 결과

10

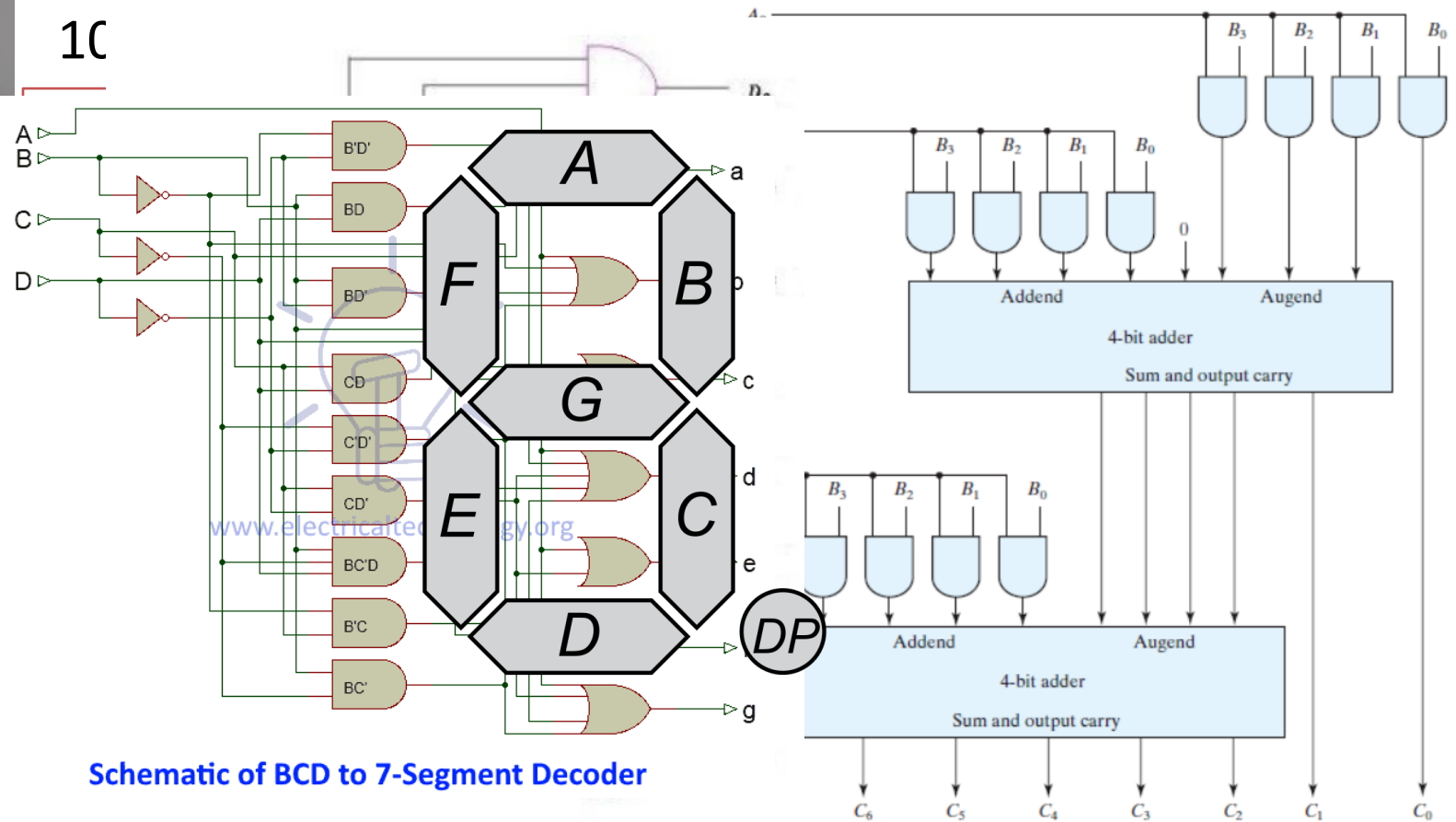

Schematic of BCD to 7-Segment Decoder



 
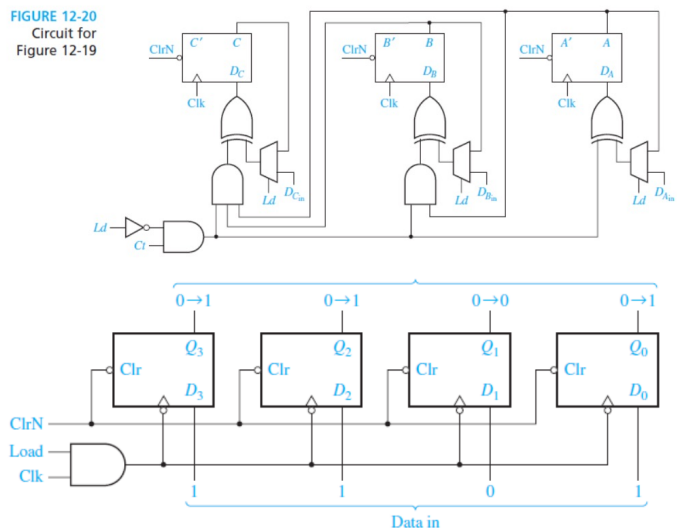
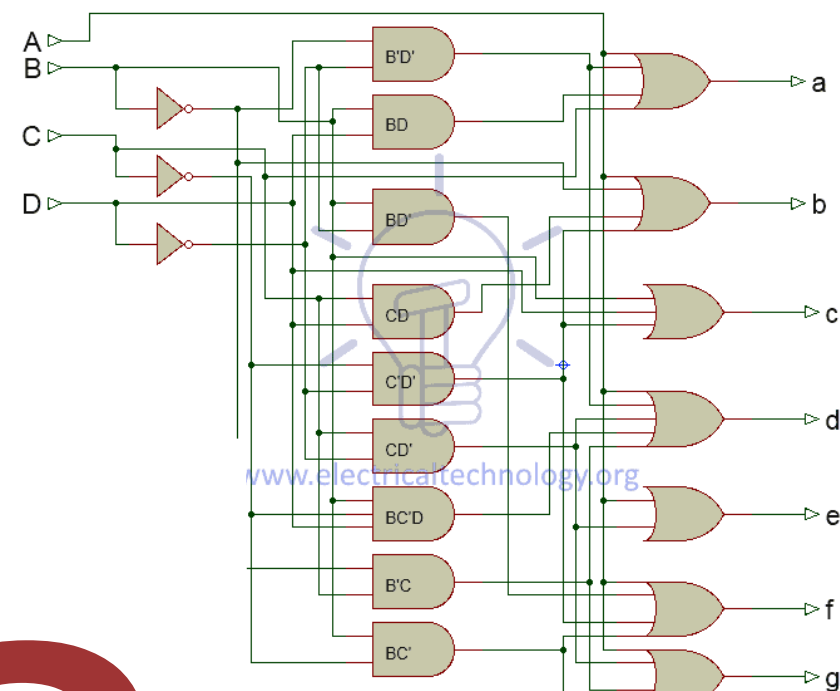
 
 
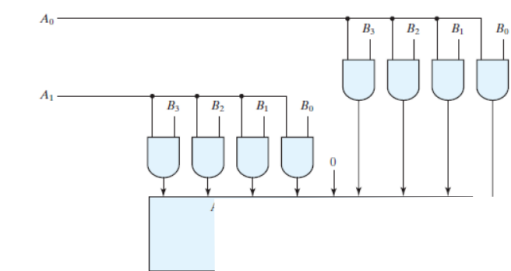
 


FIGURE 12-20
Circuit for
Figure 12-19

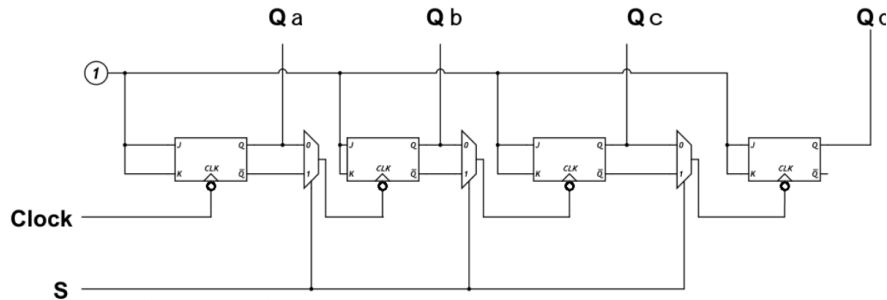


(a) Using gated clock

 

www.electricaltechnology.org

8

 



4

입력부터 출력까지




1 입력부터 출력까지



입력(Input)

인코더

 


OR 게이트 4개 이용

10진수를 2진법으로 변환





입력부터 출력까지

 

입력(Input)


정수 35 입력

플립플롭

레지스터

카운터

3 입력

 


0 0 0 0 0 0 1 1 (3)

곱셈기(x10)

0 0 0 1 1 1 1 0 (30)

5 입력

 

0 0 0 0 0 1 0 1 (5)

가산기

input2

0 0 1 0 0 0 1 1 (35)

input1






입력부터 출력까지




출력(output)

7-Segment Display

 

2진수를 10진수로 디스플레이에 나타낸다.

카르노 맵핑 활용하는 전형적인 예

 


Schematic of BCD to 7-Segment Decoder






입력부터 출력까지

 



출력(output)

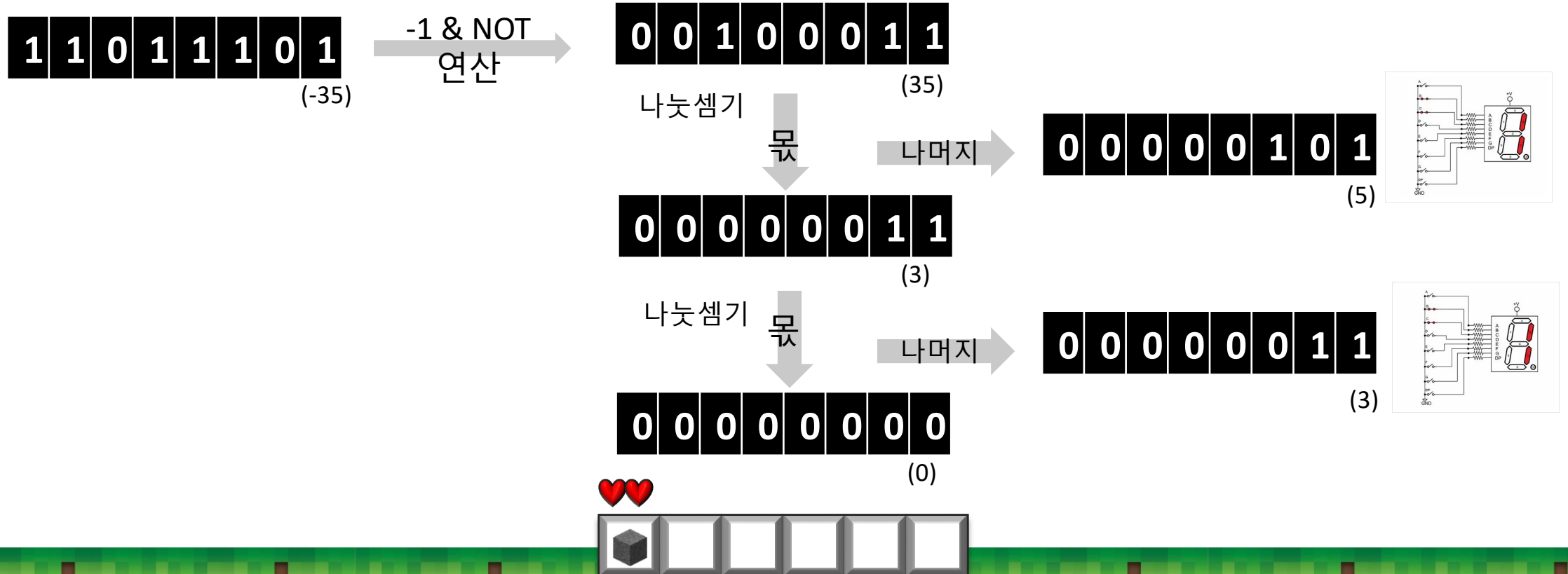2진법으로 표현된 숫자를 다시
10진수로 자릿수 별로 뽑아내기 위한 **나눗셈 연산**






입력부터 출력까지

  


8개의 비트(1 byte) 크기의 정수를 사용하기로 결정!

그러면, 어떻게 숫자를 표현하는 것이 좋을까?

 




입력부터 출력까지

 


출력(output)

7-Segment Display

 

2진수를 10진수로 디스플레이에 나타낸다.

카르노 맵핑 활용하는 전형적인 예

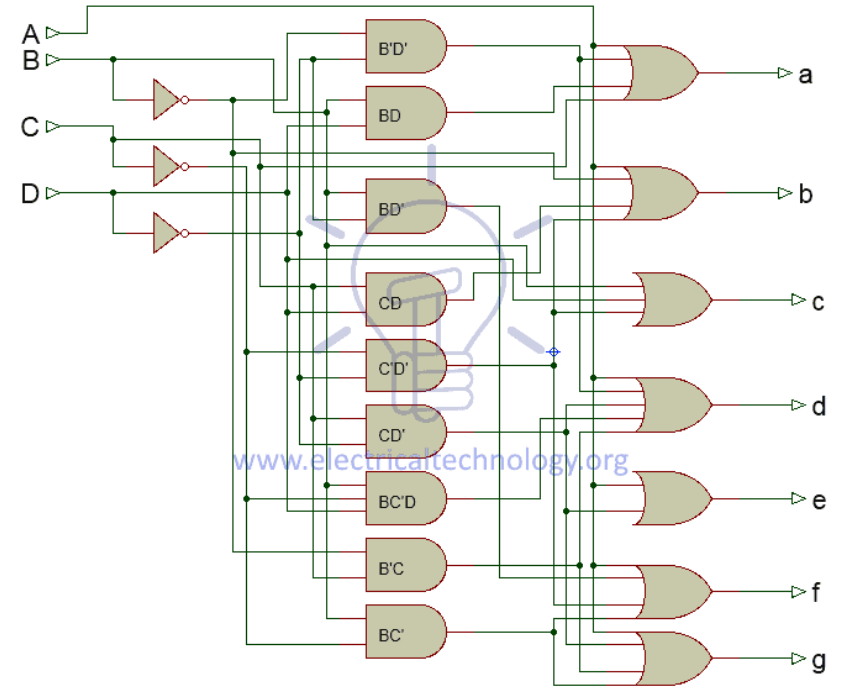


Schematic of BCD to 7-Segment Decoder




Truth table

10진수	BCD				Excess-3			
	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0
10-15					X	X	X	X


K-map

 


$$W = A + BC + BD$$

 

$$X = BC + BD + BCD$$

 

$$Y = CD + \overline{C}\overline{D}$$

 

$$Z = \overline{D}$$

$$W = A + BC + BD = A + B(C + D)$$


$$X = \overline{B}C + \overline{B}D + B\overline{C}\overline{D} = \overline{B}(C + D) + B\overline{C}\overline{D} \leftarrow$$

$$Y = CD + \overline{C}\overline{D} = \overline{C} \oplus \overline{D}$$

$$Z = \overline{D}$$




1 입력부터 출력까지

 

출력(output)

7-Segment Display

 

UNSIGNED CHAR(부호가 없는 8비트)

숫자가 커지면 회로가 복잡
복잡한 나눗셈기

SIGNED CHAR (부호가 있는 8비트)

감산기(뺄셈)가 필요없지만
보수 변경이 필요
나눗셈기

BCD (Binary-coded decimal)

입출력 회로 간단화

실제로 BCD 회로는 전자 회로와

마이크로프로세서에서 복잡한 나눗셈 회로를 피하기 위해 많이 사용된다.





Thank you

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재헌
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN

가산기

감산기


보수

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재헌
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘





목차

 

1. 가산기

2. 감산기


3. 보수








가산기

 

① 반가산기(Half-Adder)

 


- A : 피연산수
- B : 연산수
- C : 올림수
- S : 합

입력		출력	
A	B	Carry	Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0






가산기

 

② 전가산기(Full-Adder)

 


• C_{in} : 하위 비트에서 발생한 입력올림수

입력			출력	
A	B	C	Carry	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1





가산기

 

③ 동영상 시청



<https://youtu.be/7a8yTYs84hM>








감산기



① 반감산기(Half-Subtractor)

 

- A : 피연산수
- B : 연산수
- Br : 빌림수
- D : 차

입력		출력	
A	B	Borrow	Difference
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0






감산기



② 전감산기(Full-Subtractor)

 

- C: 빌려준 빌림수

입력			출력	
A	B	C	Br	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1







보수



① 보수 (complement)




- 각 자리의 숫자가 일정한 값이 되도록 보충해주는 수

Ex) 10진법에서 12.87의 9에 대한 보수는 87.12 → 합이 99.99
10진법에서 12.87의 10에 대한 보수는 87.13 → 합이 100.00

- 2진법에서도 보수를 적용할 수 있다.

 Ex) 2진법에서 $(1011)_2$ 의 1에 대한 보수는 $(0010)_2$ → 합이 $(1111)_2$
2진법에서 $(1011)_2$ 의 2에 대한 보수는 $(0101)_2$ → 합이 $(10000)_2$





② 부호 절댓값 (sign-magnitude) 


0000 : +0	1000 : -0
0001 : +1	1001 : -1
0010 : +2	1010 : -2
0011 : +3	1011 : -3
0100 : +4	1100 : -4
0101 : +5	1101 : -5
0110 : +6	1110 : -6
0111 : +7	1111 : -7

- 부호가 같은 두 수의 덧셈이 제대로 작용
 Ex) $3 + 2 = (0011)_2 + (0010)_2 = (0101)_2 = 5$
 $(-3) + (-2) = (1011)_2 + (1010)_2 = (1101)_2 = -5$

- 음수와 양수의 덧셈이 제대로 작용되지 않음
 Ex) $3 + (-2) = (0010)_2 + (1010)_2 = (1100)_2 = -4$
 → **FALSE**
 $3 - 2 = (0010)_2 - (1010)_2 = (0001)_2 = 1$
 → **TRUE**





③ 1의 보수 (1's complement) 

0000 : +0	1111 : -0
0001 : +1	1110 : -1
0010 : +2	1101 : -2
0011 : +3	1100 : -3
0100 : +4	1011 : -4
0101 : +5	1010 : -5
0110 : +6	1001 : -6
0111 : +7	1000 : -7

• 부호와 절댓값이 다른 두 수에 대한 덧셈도 가능

Ex) $3 + (-4) = (0011)_2 + (1011)_2 = (1110)_2 = -1$

• 부호가 다르고 절댓값이 같은 두 수에 대한 덧셈에서 오류 발생


Ex) $3 + (-3) = (0011)_2 + (1100)_2 = (1111)_2 = -0 > (0000)_2 = +0$

→ FALSE

• 캐리가 발생하면 최하위 비트에 1을 더해야 한다.

 Ex) $3 + (-2) = (0011)_2 + (1101)_2 = (0000)_2 + (0001)_2 = (0001)_2 = 1$





④ 2의 보수 (2's complement) 

0000 : +0	0000 : - 0
0001 : +1	1111 : -1
0010 : +2	1110 : -2
0011 : +3	1101 : -3
0100 : +4	1100 : -4
0101 : +5	1011 : -5
0110 : +6	1010 : -6
0111 : +7	1001 : -7

- -0 = +0 이기 때문에 결과가 0인 계산에 대한 오류가 사라짐

Ex) $3 + (-3) = (0011)_2 + (1101)_2$
 $= (0000)_2 = 0$

→ TRUE

- 캐리가 발생해도 최하위 비트에 1을 더하지 않아도 된다.

Ex) $7 + (-3) = (0111)_2 + (1101)_2 = (0100)_2 = 4$





TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재헌
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT


CAPSTONE DESIGN

곱셈기

나눗셈기

활동 사진

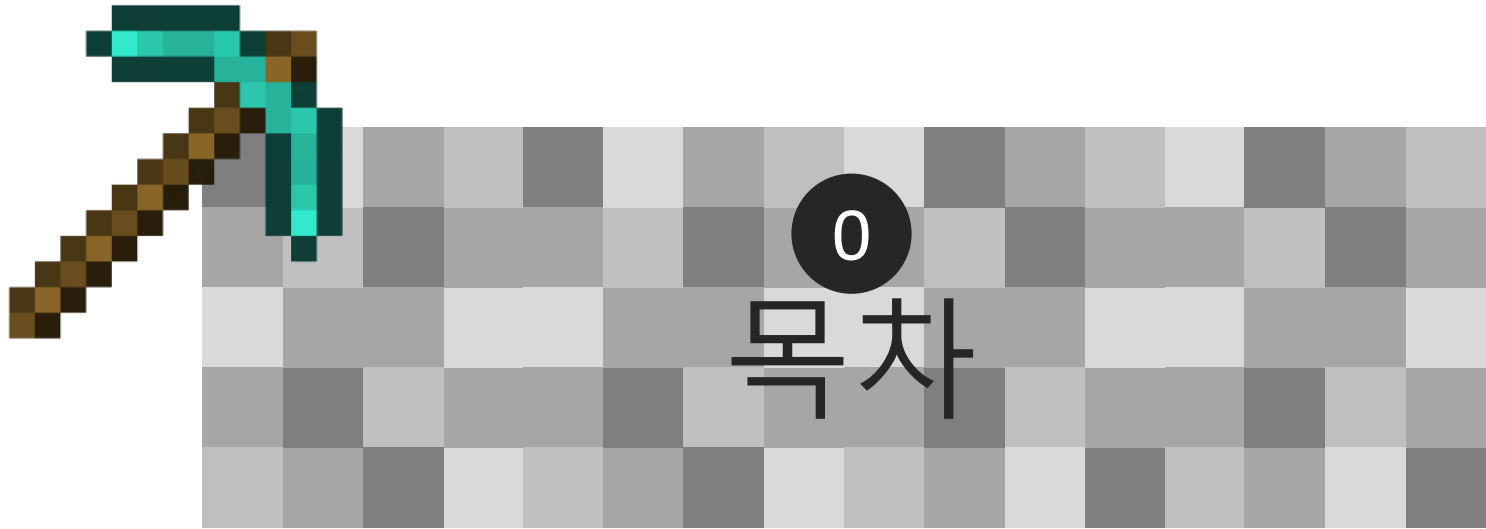TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘





목차



1. 곱셈기(multiplier)

2. 나눗셈기(divider)


3. 활동사진



 
 





곱셈기(multiplier)



① 2진 곱셈기(multiplier) 




Ex. $10 \times 11 = ?$

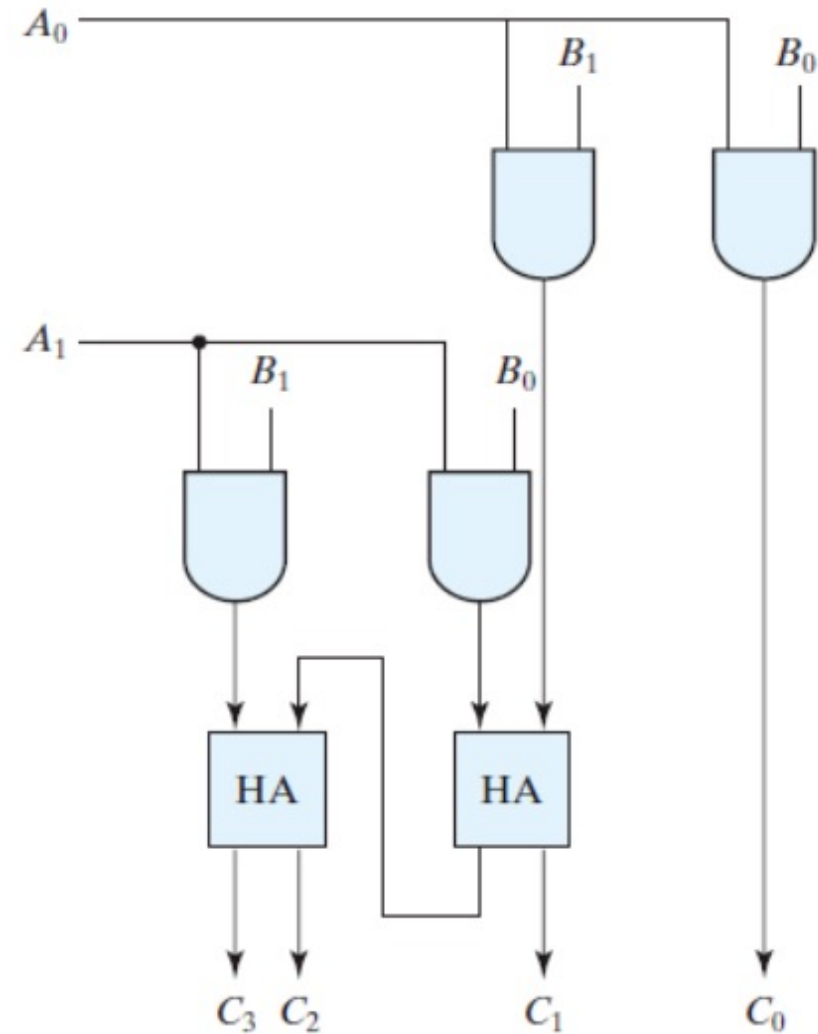




곱셈기(multiplier)

 

② 응용1 - 3비트 곱셈기(3-bit multiplier)



A2	A1	A0		
B2	B1	B0		
A2B0	A1B0	A0B0		
A2B1	A1B1	A0B1	X	
A2B2	A1B2	A0B2	X	X
A2B2+C+C	A2B1+A1B2	A1B1+C+	A0B1+A1B0	A0B0
+A2B2+C+C	A0B2+A2B0			

=> 비트가 늘어날수록
전가산기도 필요한 이유?

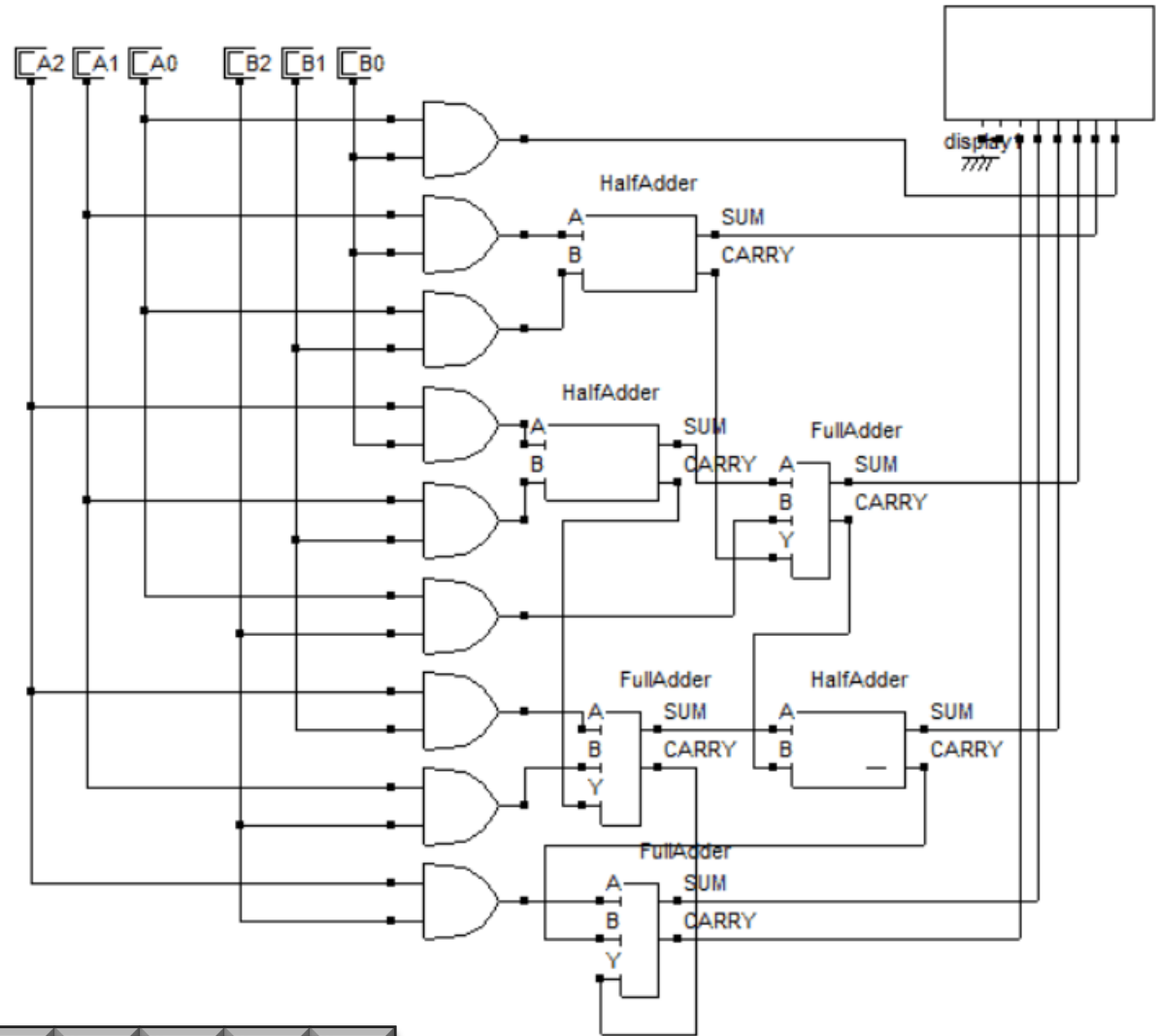




곱셈기(multiplier)

  

반가산기(Half Adder)

입력		출력	
A	B	Carry	Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


전가산기(Full Adder)

입력			출력	
A	B	C	Carry	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



곱셈기(multiplier)


 


③ 응용2 - K비트 x J비트 곱셈기

(K비트) x (J비트)의 곱셈?


⇒ (K x J)개의 AND gate

⇒ (J-1)개의 K비트의 adder

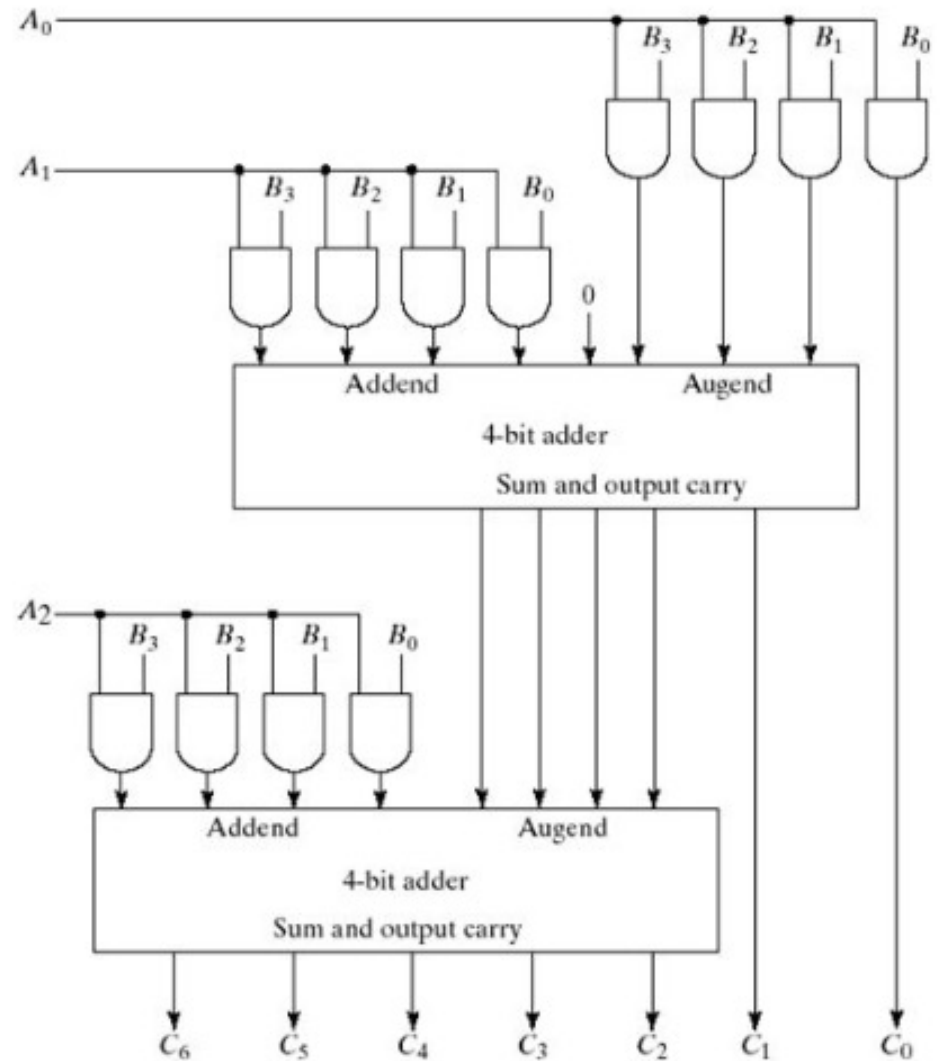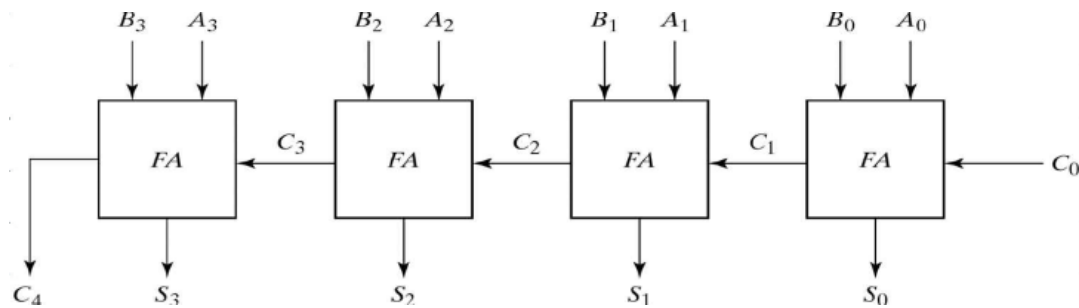




곱셈기(multiplier)

 


BCD multiplier로의 응용?

 

 
 




나눗셈기(divider)



① 감산기를 이용한 division 



Two Bit Binary Division

	000111
110	101010
	0
	10
	-0
	101
	-0
	1010
	-110
	1001
	-110
	0110
	0110
	0

Binary Division








나눗셈기(divider)



② 레지스터를 이용한 division

  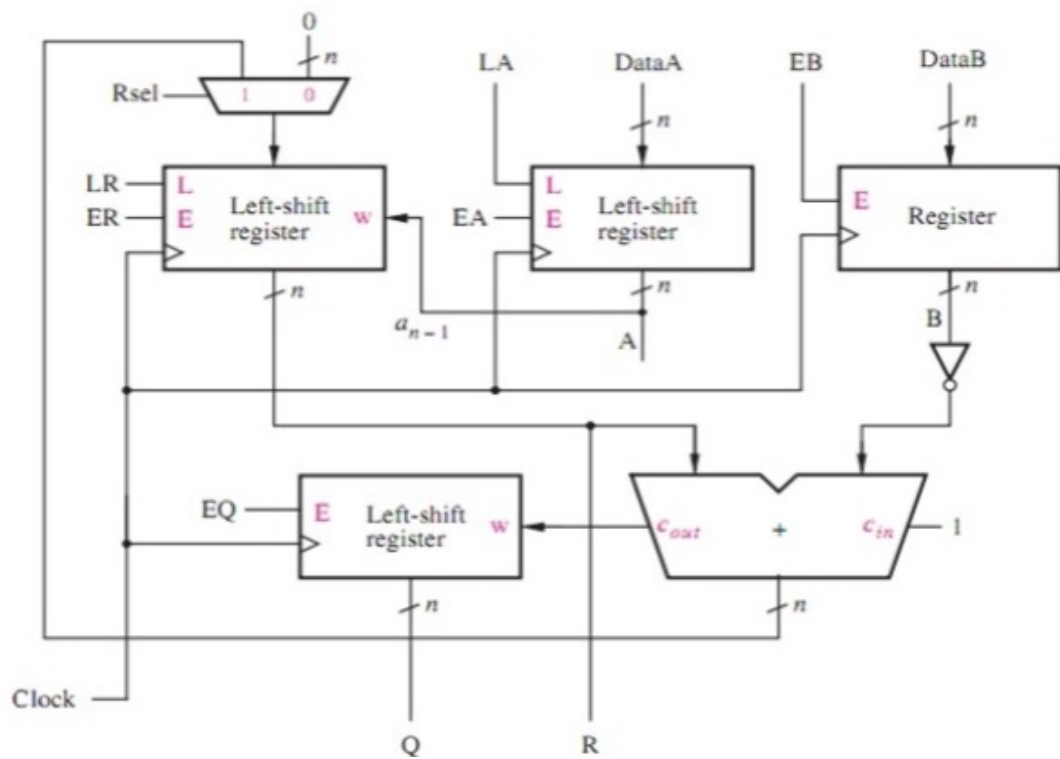




<khuReeper> 올로?

khuWither'님이 게임에 참여했습니다

<khuReeper> 올로오섬

 



Coming up..

- 1. 계산기 회로도 컴퓨터로 제작**
- 2. 마인크래프트로 실제 제작 설명**

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN

전체적인 회로 설계 1

Preview

이번주 건축 실황

종료

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN **최정훈**
CREEPER **한동휘**



1

전체적인 회로 설계 1



전체적인 회로 설계 1



Circuit Simulator를 이용한 **계산기 설계** <https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html>

1. 인코더

2. 레지스터 1

3. 레지스터 2

4. 디 멀티플렉서

5. 가산기

6. 감산기

7. 곱셈기


8. 7-Segment

→ 다음 주!





전체적인 회로 설계 1

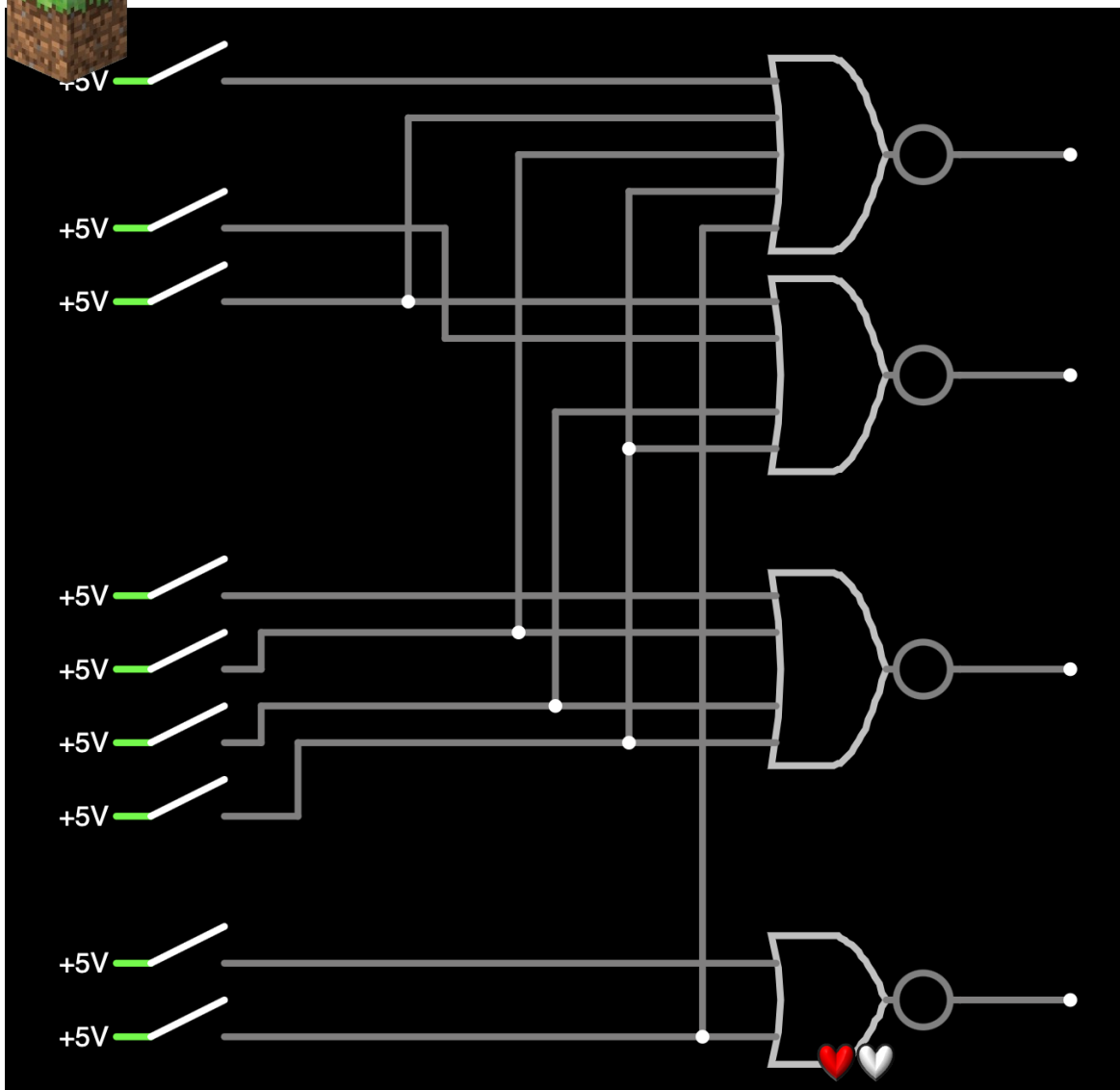


4bit 인코더




0-9 입력을 2진수로 변환

계산기의 가장 초입

 




전체적인 회로 설계 1

 

Operand1

 

십진수 한자리 저장하는 레지스터

인코더를 통해 변환된 숫자를 저장

Clear버튼은 입력값을 초기화하는 역할



레지스터는 플립플롭의 집합!






전체적인 회로 설계 1



T플립플롭

 

T	Q(t+1)
0	상태유지 (그대로 출력)
1	반전

정보를 **저장!**



정보를 **초기화!**





전체적인 회로 설계 1

T플립플롭

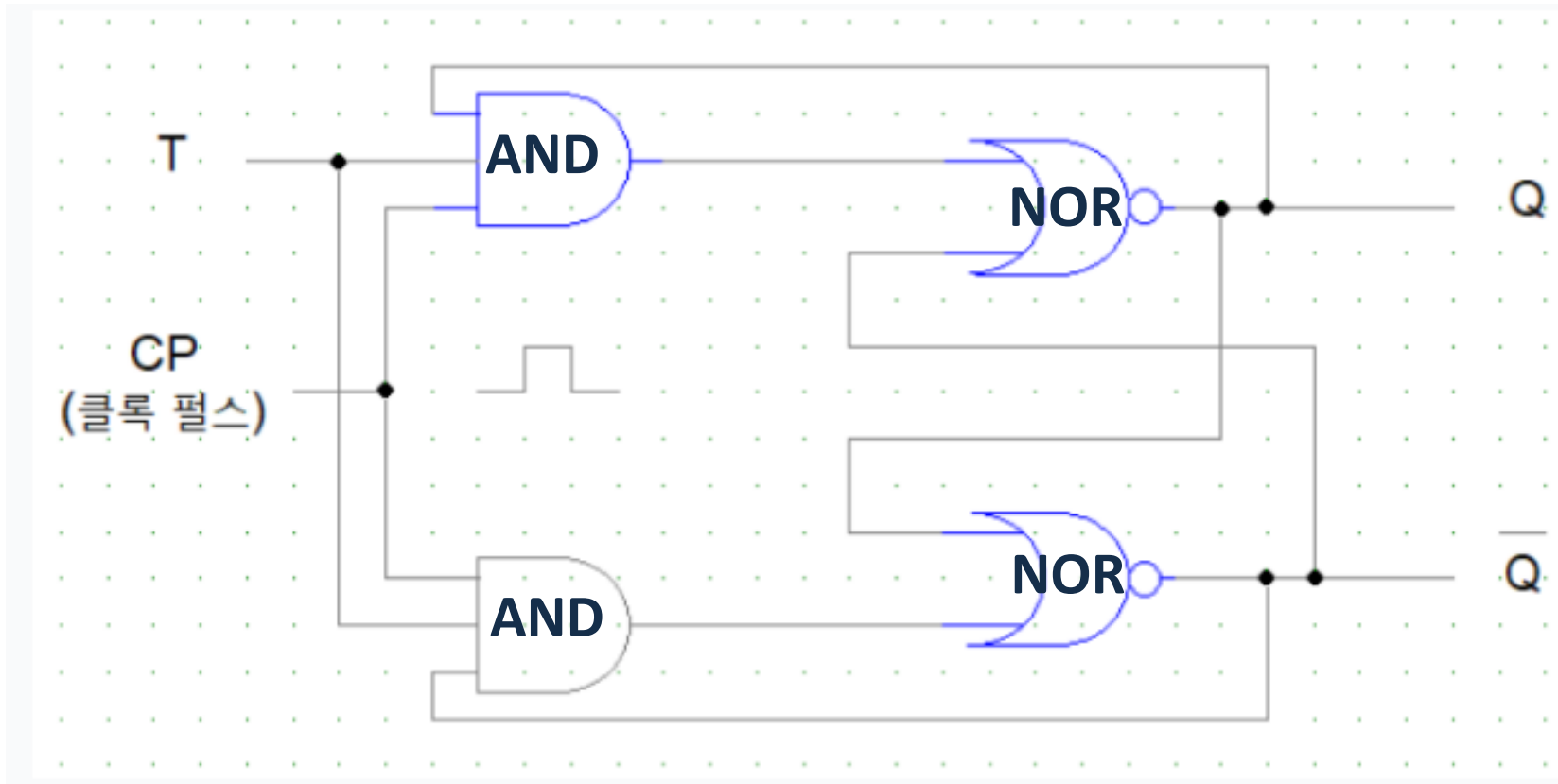 

T플립플롭

T	Q(t+1)
0	상태유지 (그대로 출력)
1	반전

NOR



A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0





전체적인 회로 설계 1

Operand2

  

-Operand1 + (보수기능추가)



-보수란 **음수자체를 포함**하는 수!

-가산기를 통해 **뺄셈 수행** 가능!

-보수화: **NOT+0001**


-마인크래프트 건설상황상 operator에 넣을 수도



  


Operand1

t = 259.88 ms
time step = 5 μ s

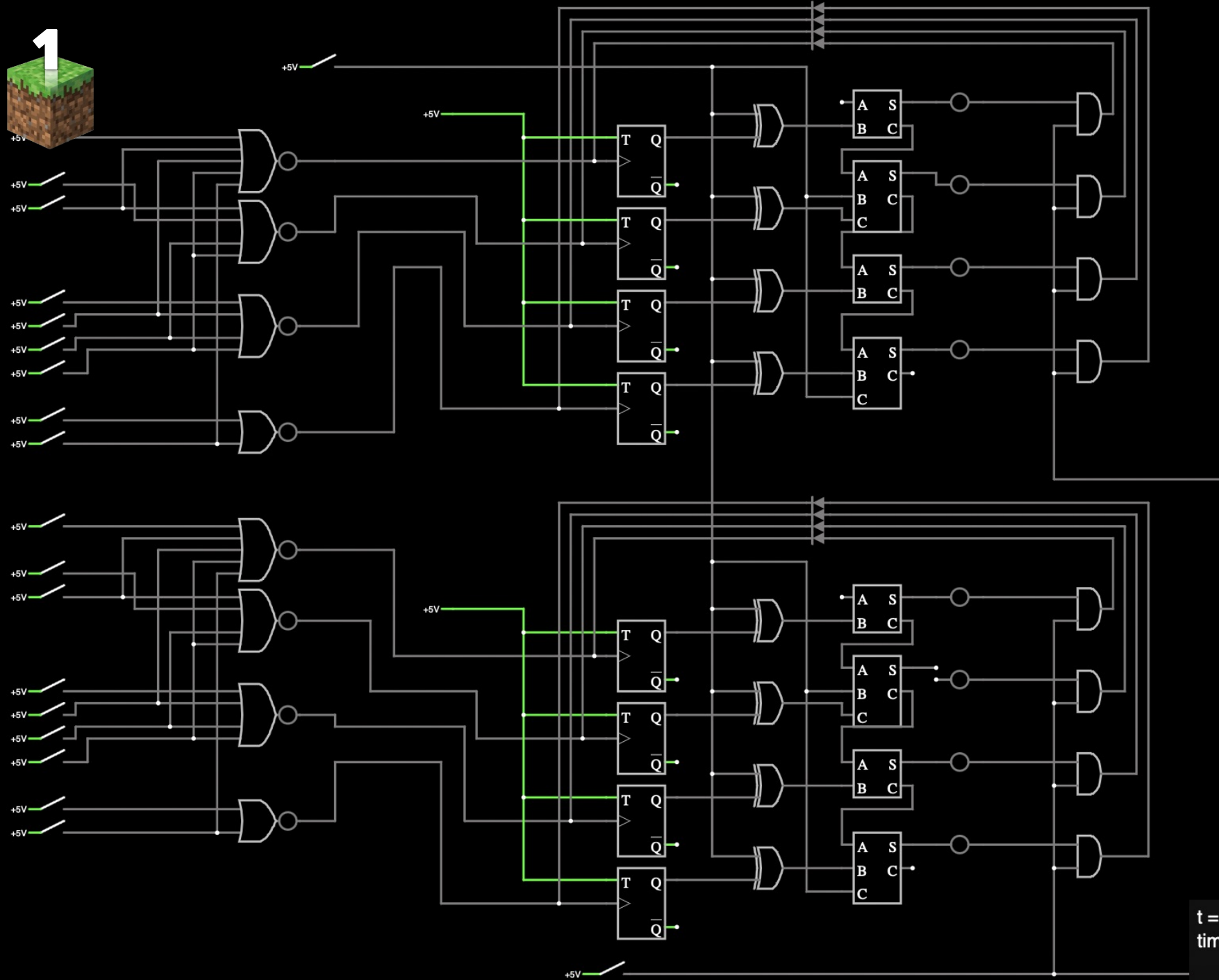


Operand2

t = 152.75 ms
time step = 5 μs

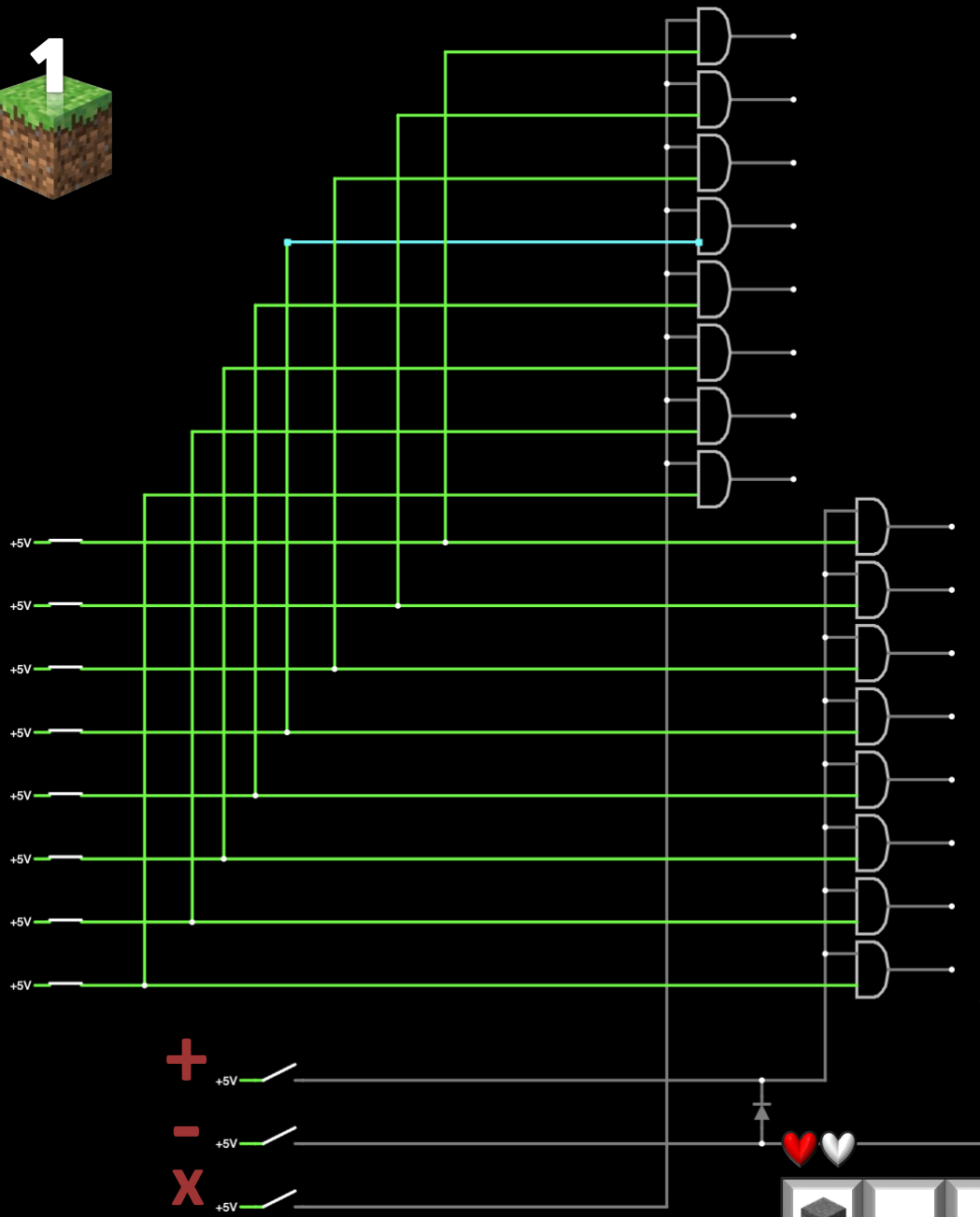

디멀티플렉서(Demultiplexer)

 

입력된 Operand1, Operand2는 레지스터에 저장되어, 디멀티플렉서를 거쳐서 연산자로 들어간다.

더하기 or 빼기 or 곱하기

연산자(Operator) 를 골라주는 역할

덧셈과 뺄셈은 동시 수행 연산기를 사용
(보수변환必)






BCD 가산기(BCD Adder)

Operand1 + Operand2 결과를 출력

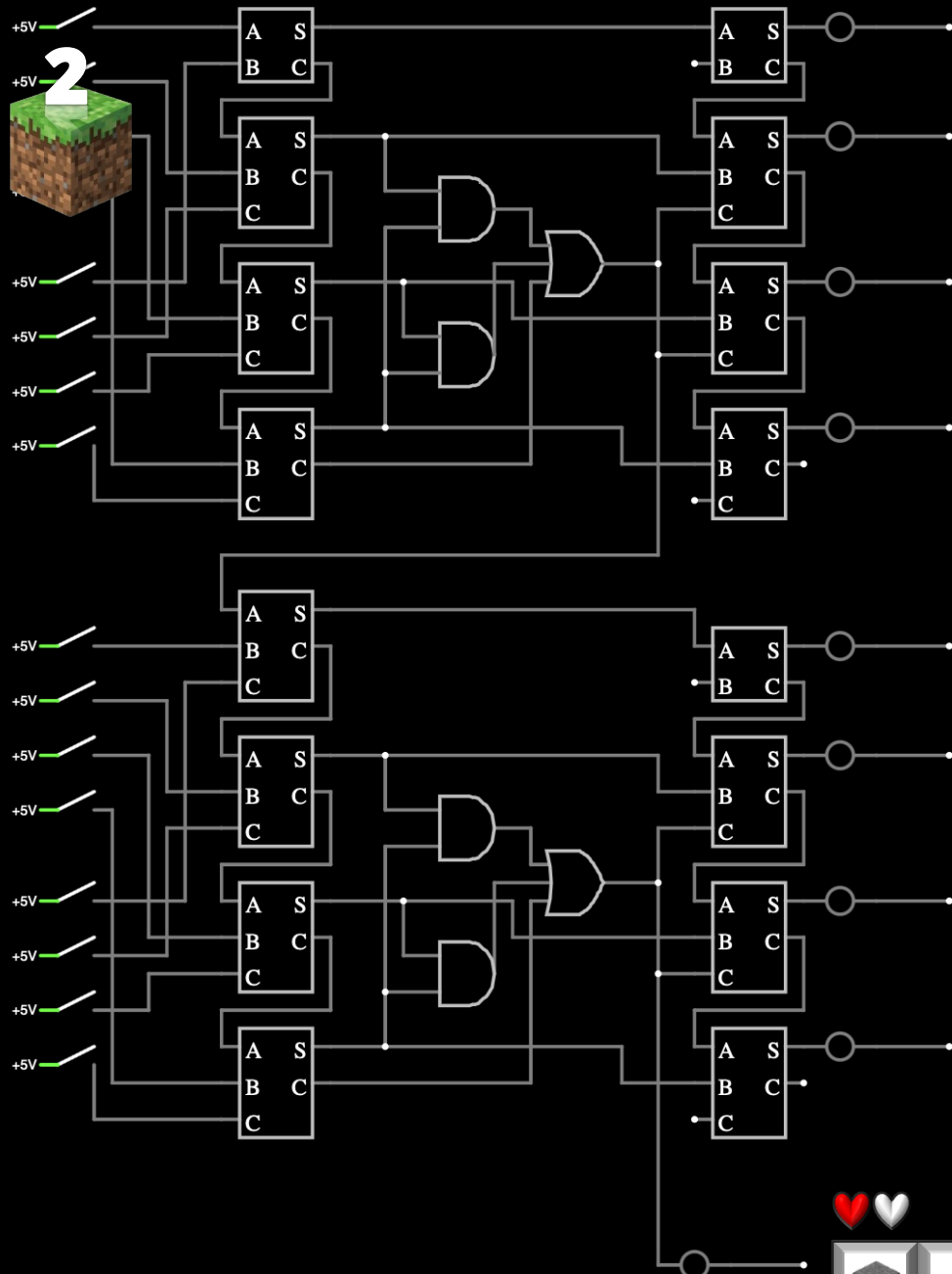
일반적인 2진법 가산기에
추가적인 AND, OR 게이트를 통해
1010(10), 1011(11), 1100(12), 1101(13), 1110(14),
1111(15) 인 경우, Carry 발생





Preview


BCD 감산기(BCD Subtrator)

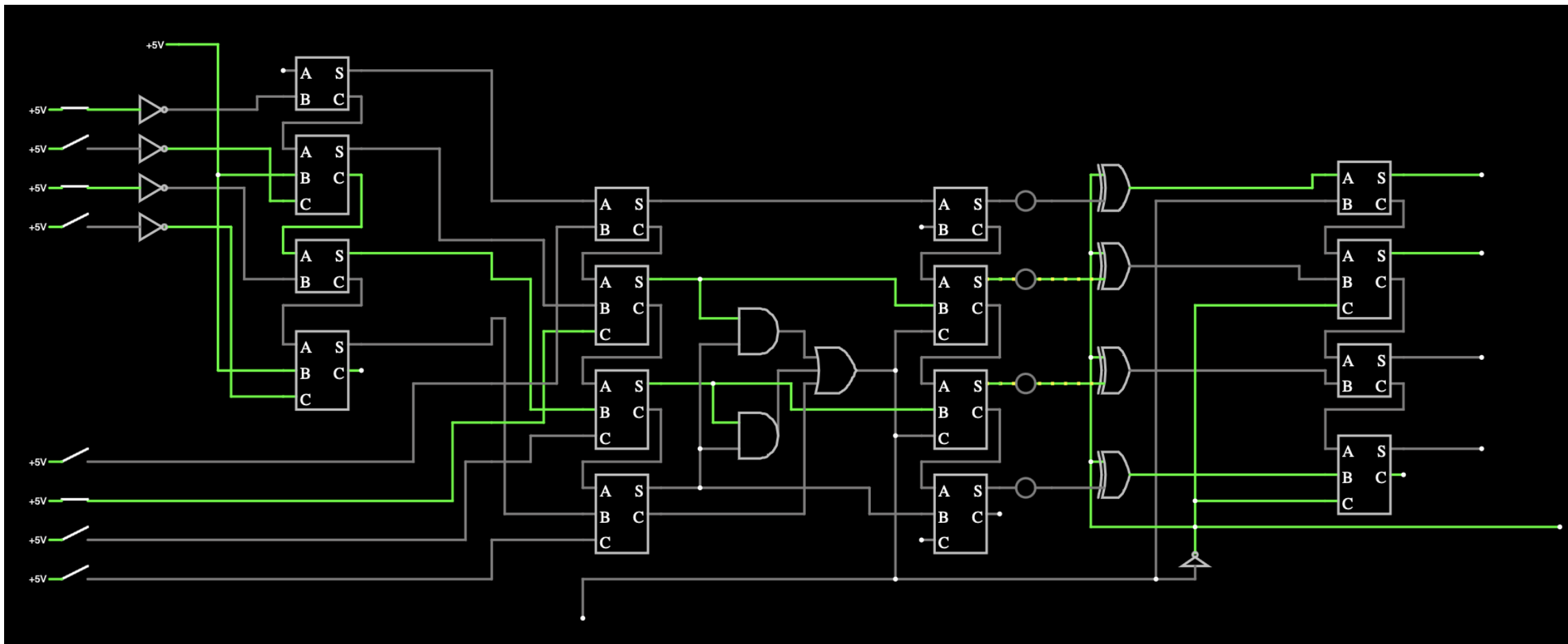



Preview

BCD 감산기(BCD Subtrator)

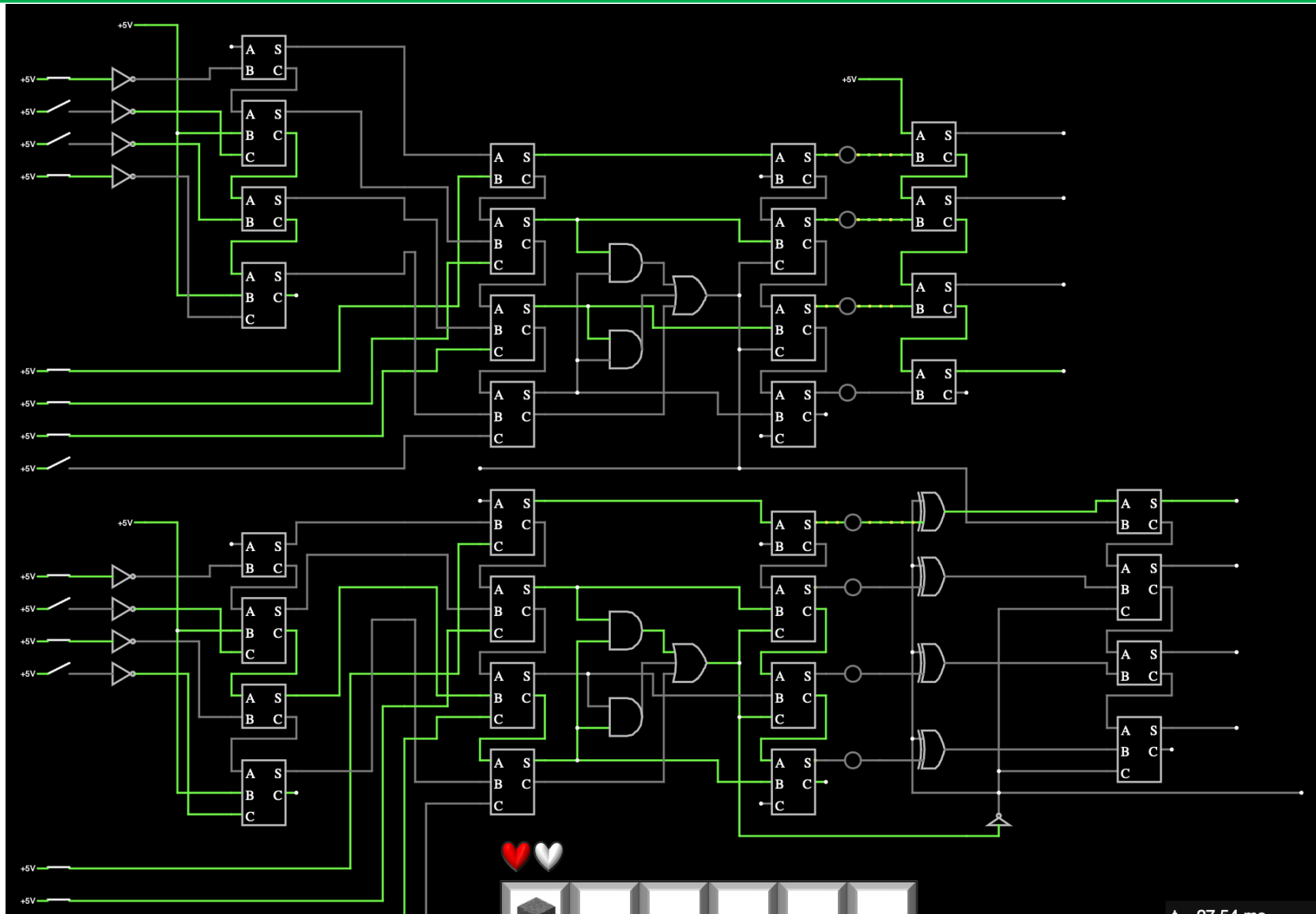


t = 27.54 ms





Preview

BCD 가산 & 감산 동시 수행 연산기

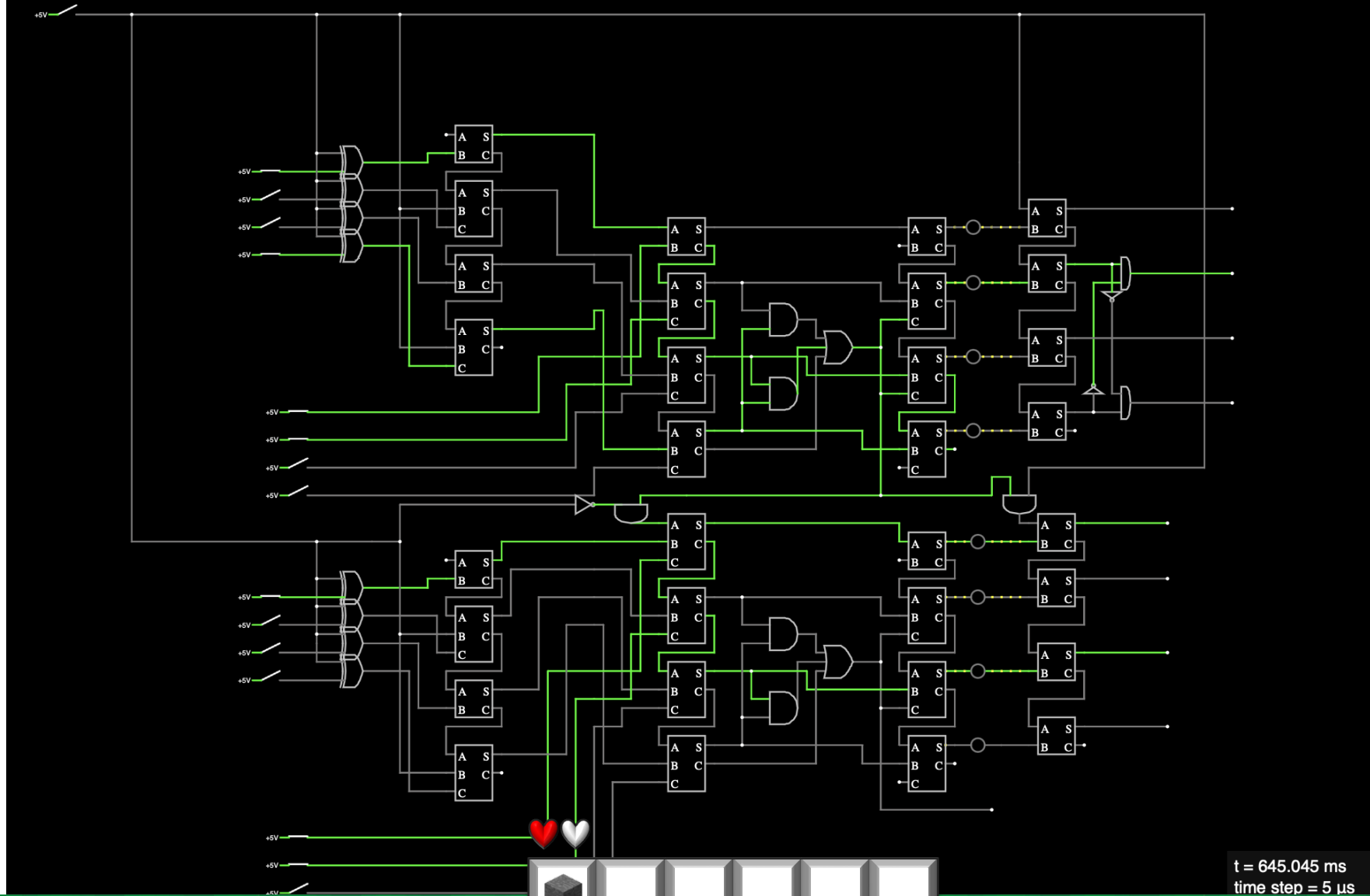


t = 645.045 ms
time step = 5 μ s



3


이번주 건축실황

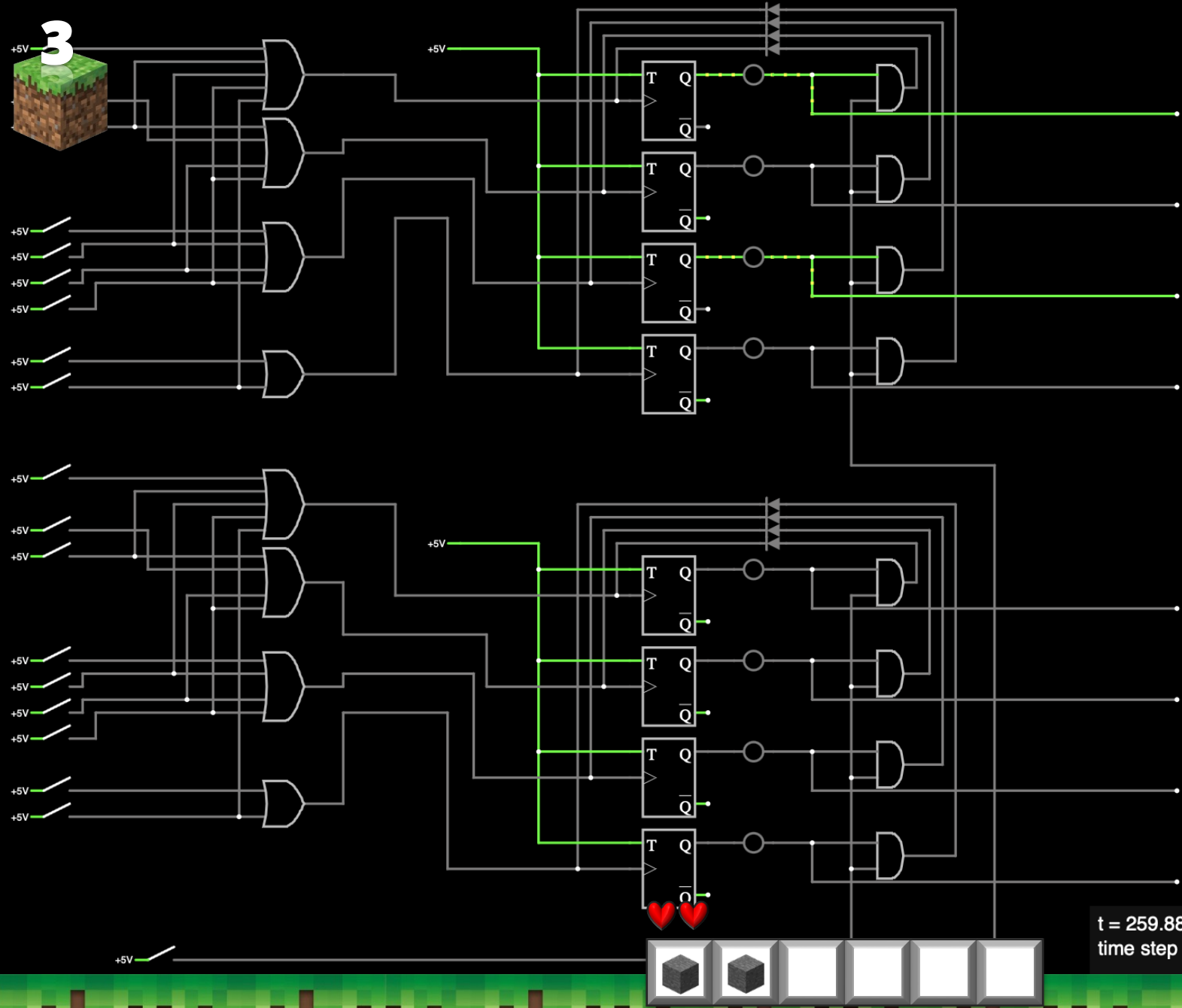




Operand1 건축

t = 259.88 ms
time step = 5 μs



 

 

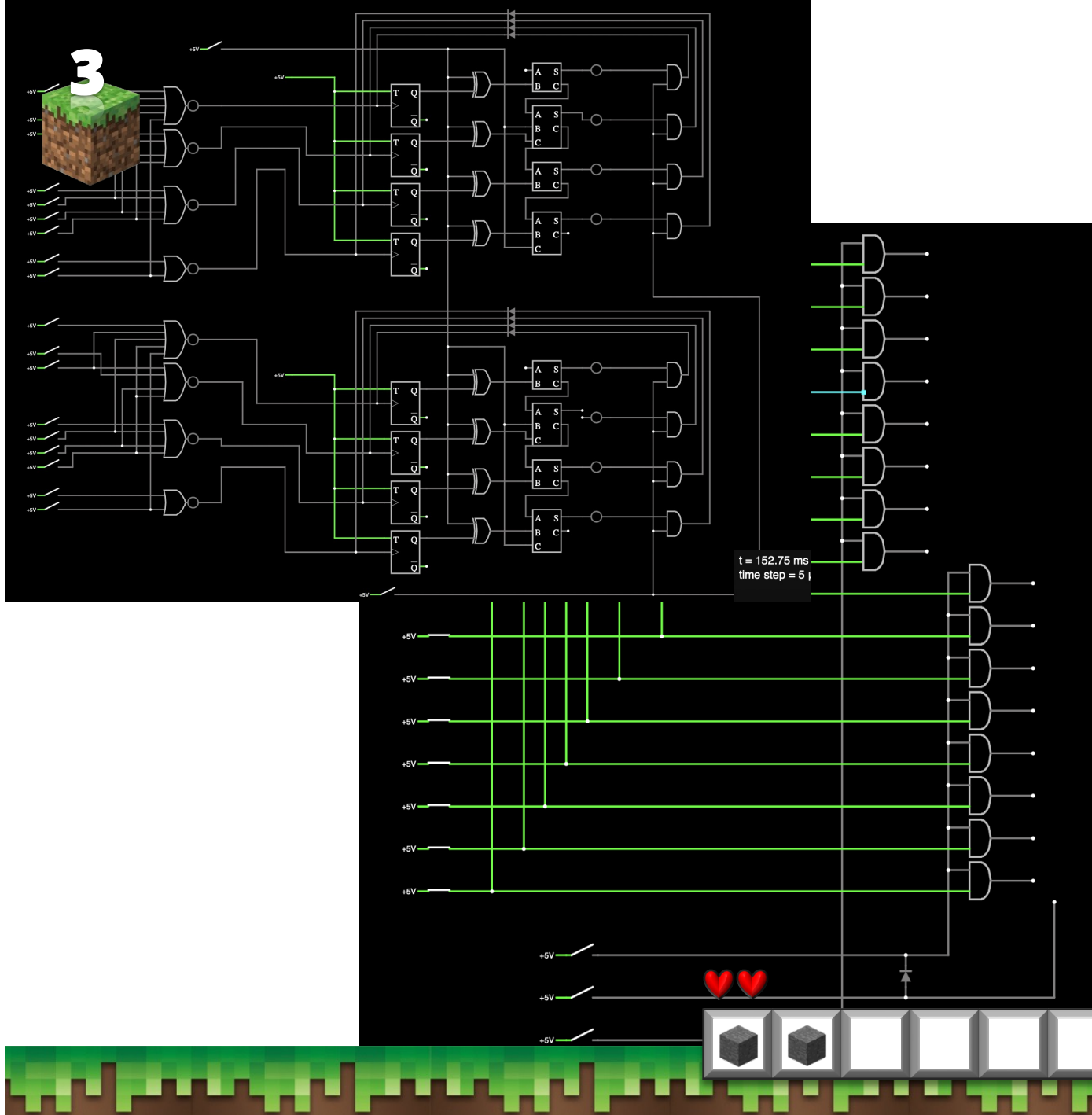 

다음주 목표

7-Segment 회로설계
동시연산수행기 최적화
디멀티플렉서 최적화

Operand2 건설
디멀티플렉서 건설



Thank you

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN

전체적인 회로 설계 2

Preview

이번주 건축 실황

종료

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN **최정훈**
CREEPER **한동휘**




1

전체적인 회로 설계 2



전체적인 회로 설계 2

 

Circuit Simulator를 이용한 **계산기 설계** <https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html>

1. 인코더

2. 레지스터 1

3. 레지스터 2

4. 디 멀티플렉서


5. 가산기

6. 감산기


7. 곱셈기

8. 7-Segment



 

1 전체적인 회로 설계 2

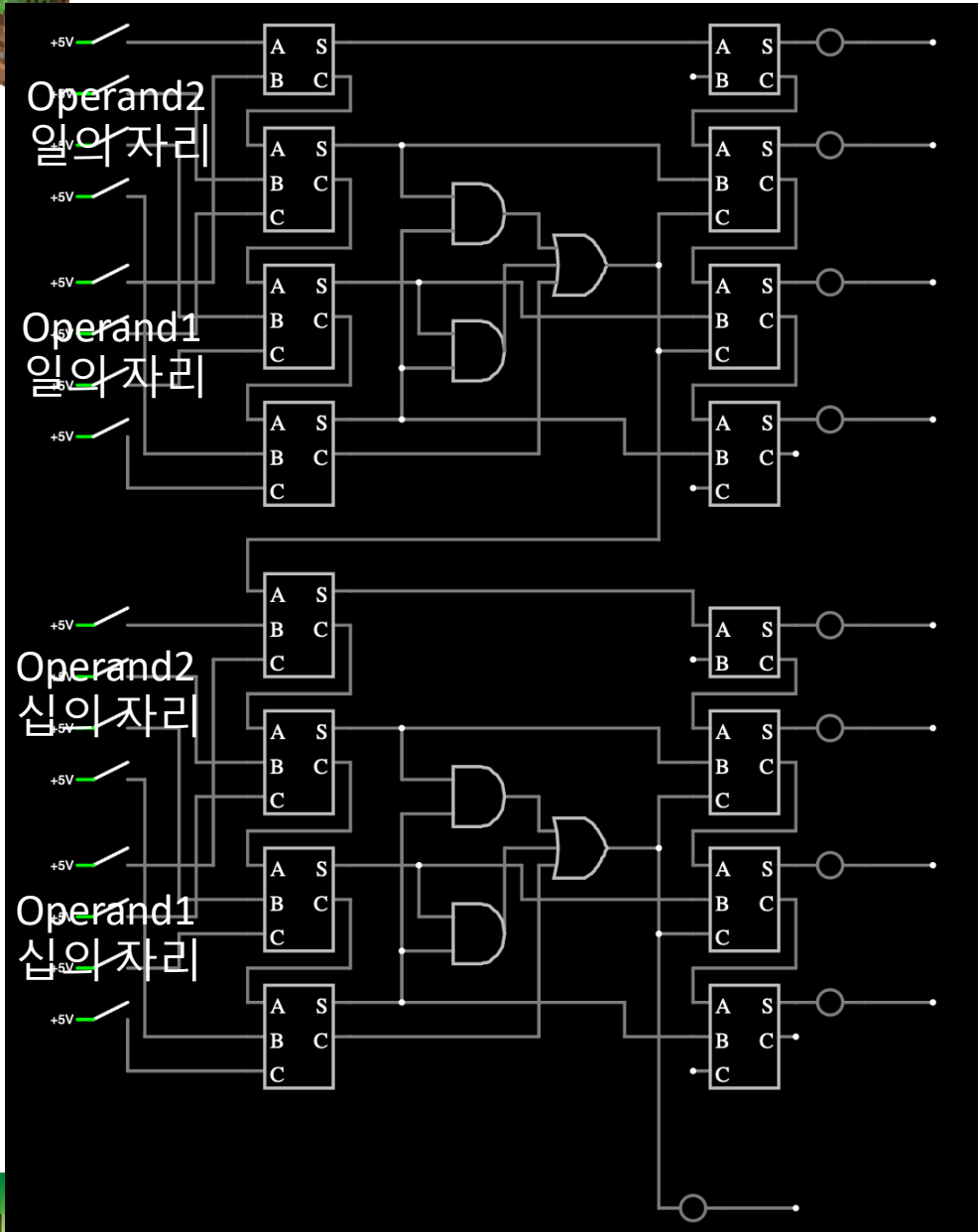

BCD 가산기(BCD Adder)

Operand1 + Operand2 결과를 출력
(두 자리) + (두 자리)






전체적인 회로 설계 2



일반적인 2진법 가산기

 



BCD 가산기(4bit)
자세히 알아보자

BCD 가산을 위한
추가적인 회로





전체적인 회로 설계 2

  

일반적인 2진법 가산기의 출력이 아래인 경우

$$1010(10) += 0110(6) \rightarrow (0)0000$$

$$1011(11) += 0110(6) \rightarrow (1)0001$$

$$1100(12) += 0110(6) \rightarrow (1)0010$$

$$1101(13) += 0110(6) \rightarrow (1)0011$$

$$1110(14) += 0110(6) \rightarrow (1)0100$$

$$1111(15) += 0110(6) \rightarrow (1)0101$$



※ 괄호 속 캐리는 회로에서 무시

& 십의 자리에 +1 캐리 수행





전체적인 회로 설계 2

  

BCD 감산기(4bit)

Operand1 – Operand2
결과를 출력






전체적인 회로 설계 2



BCD 가산기


BCD 감산기(4bit) 자세히 알아보자

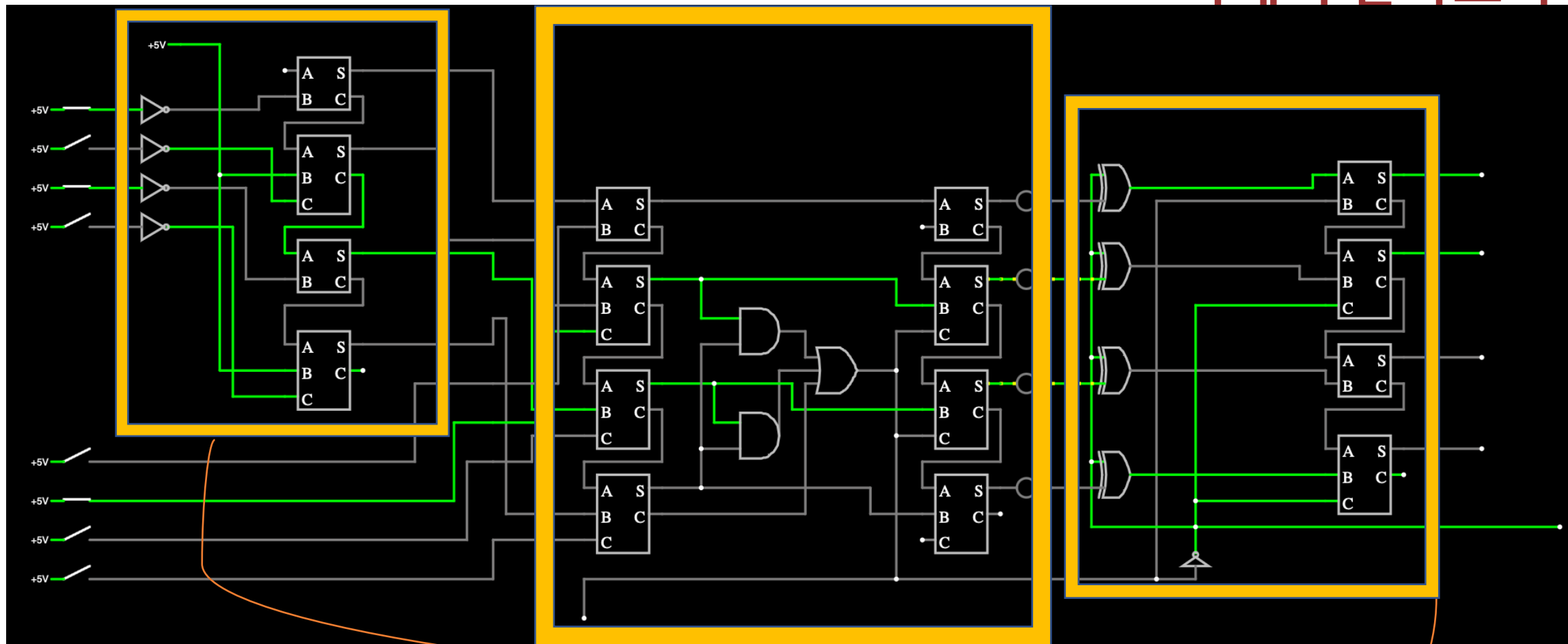


BCD 감산을 위한
추가적인 회로



전체적인 회로 설계 2

 


BCD 감산기(4bit) part 1

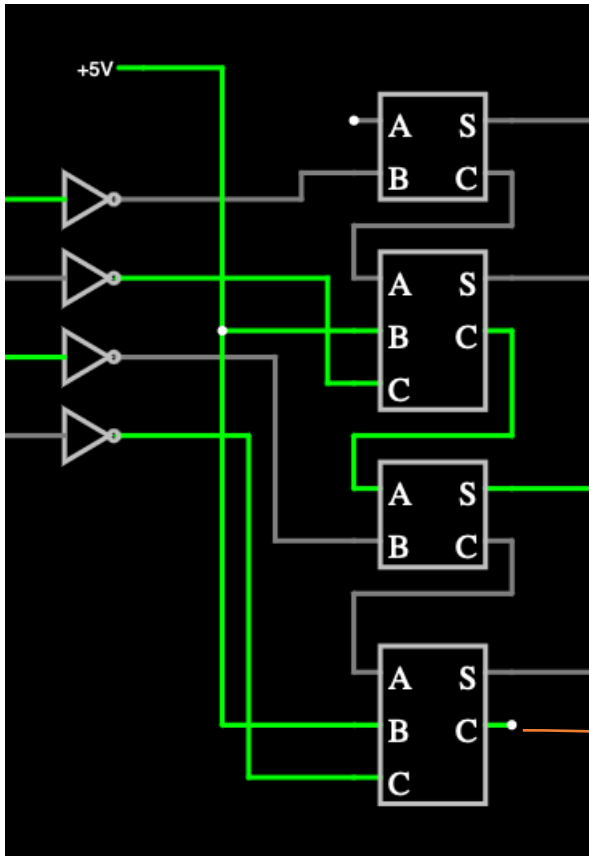

Operand1에 대한 9의 보수처리
NOT gate + 1010(10)

 비트에 대한 NOT 연산은 1의 보수 처리를 의미
입력을 "X" 라고 할 경우,




Carry(2^4)을 무시할 시, -16
 $9-X == 9$'s 보수






전체적인 회로 설계 2

 

BCD 감산기(4bit) part 2

 

Operand1을 Y, Operand2를 X라고 할 때,
 $(9-X) + Y$ 가 10보다 작은 경우(BCD 가산기 Carry=0),
 9's 보수 $[(9-X) + Y]$

$(9-X) + Y$ 가 10이거나 큰 경우 (BCD 가산기 Carry=1),
 $(9-X) + Y += 1$

BCD에서 Carry 무시하는 -=10을 의미

즉,
 $Y \geq X$ 인 경우, return $Y-X$


$Y < X$ 인 경우, return $X-Y$ & (-)sign ON

BCD 가산기 Carry





전체적인 회로 설계 2

 

BCD 감산기(8bit)

2자리수 이상의 감산 연산을 위해서는 4bit 감산기에서 Part 2의 일부를 변형해 빌림이 가능하도록 회로를 수정해야 함

EX)

77-59=18 로 일의 자리가 X-Y(or Y-X)가 아님
일의 자리가 Operand1보다 Operand2가 더 큰 경우,
십의 자리가 X-Y(or Y-X)가 아닌 X-Y-1(or Y-X-1)이 되어야 함

->

일의 자리 연산을 $(9-X)+Y+1$ 으로 변형
일의 자리에서 Carry 발생 시($Y \geq X$)에만,
십의 자리 연산에서 $+1$ 수행







전체적인 회로


BCD 감산기 (8bit)

문제점)

(Operand1 > Operand2)
인 경우에 대해서만 연산
수행 가능

-> 그냥 안고 가기로 했습니다.TT

  

 


BCD 감&가산기(8bit)

기존 목표대로 가산기와 감산기를 동시에 수행하기 위한 회로
공통으로 사용하는 BCD 가산기를 제외한 회로는 빼기 스위치가 켜진 경우에만 동작

- 1) 감산기는 가산기 연산에 앞 뒤로 보수 처리를 위한 NOT과 +1010(10) 연산이 포함된다.
 - > NOT을 XOR로 변경해서 뺄셈 스위치가 켜진 경우만 NOT 연산 수행
 - > 뺄셈 스위치가 꺼진 경우에는 +0000(0) 연산을 스위치가 켜진 경우 +1010(10) 연산을 수행
- 2) 십의 자리에서 감산기와 가산기 캐리 입력 부분이 다름
 - > NOT을 이용해 뺄셈 스위치 0, 1에 따라 다르게 캐리가 입력되도록 수정

+5V

백셈 스위치

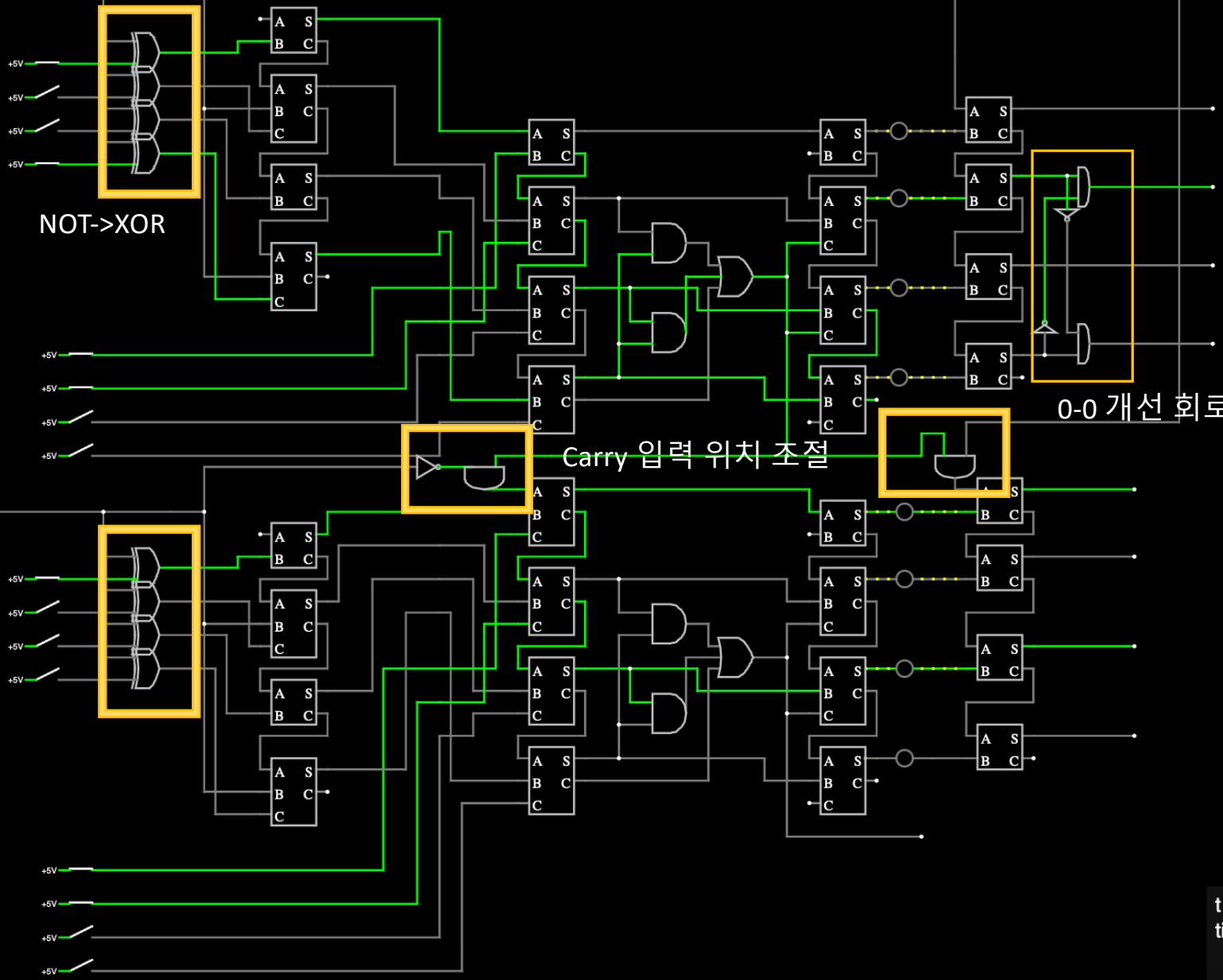

NOT->XOR

Carry 입력 위치 조절


0-0 개선 회로

t = 645.045 ms
time step = 5 μs





Preview

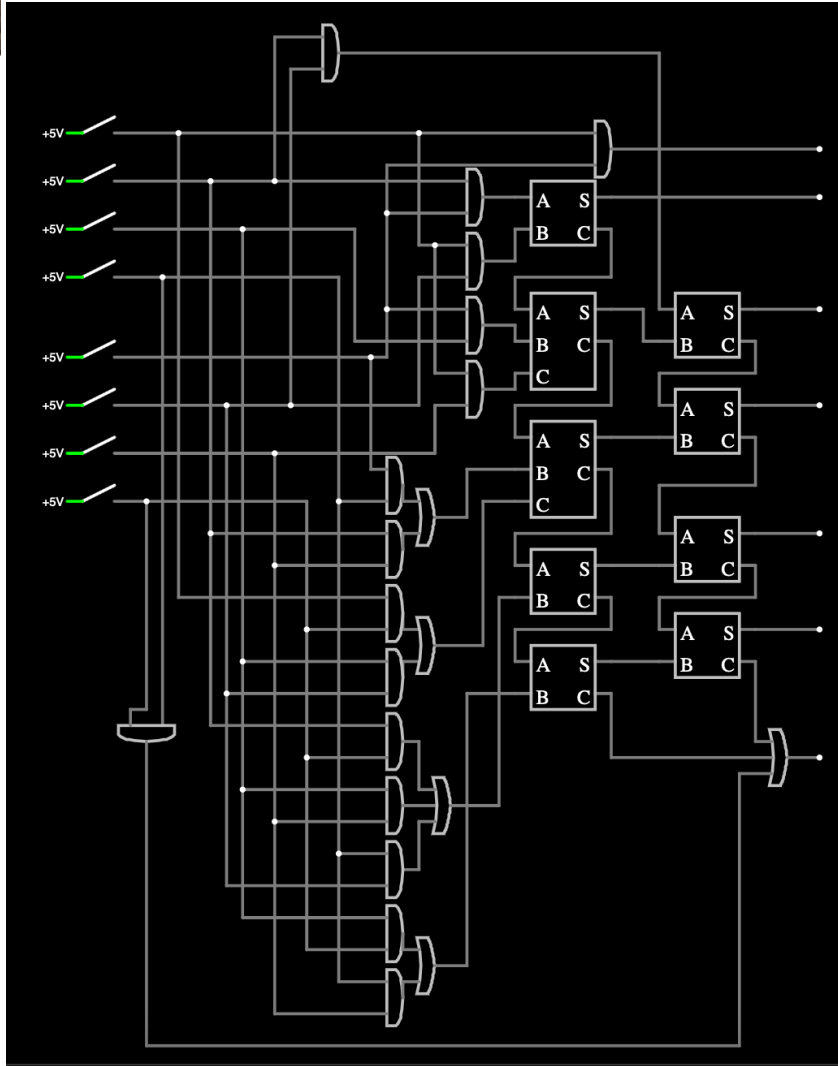

BCD 곱셈기

Operand1 X Operand2에 대한 연산 수행

곱셈기는 자리수에 따라 회로가 2^n 으로 증가
+ 2자리 x 2자리는 최대 4자리 숫자까지 발생


회로를 구상해보고 결정할 예정

BCD 8bit 곱셈기 회로 구상





Preview

 

7 Segment 회로





3

이번주 건축실황

3

금주 건축 상황




OPERAND1(1층)
OPERAND 2(2층)

DE-MULTIPLEXER:
우측 곱셈기, 좌측 감&가산기






금주 건축 상황

 

다음주 목표

7-Segment 회로 설계
8bit 곱셈기 회로 설계 및 계획

마인크래프트 상에서
BCD 감&가산기의 “가산기” 구현

 



차: 92, -26, 19

khuEnderman

khuBeeper

khuSkeleTon

Thank you

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재헌

PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN


Binary Multiplier

BCD Multiplier

이번주 건축 실황

종료

 TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘



다음주 목표


<회로>


7-Segment 회로 설계


8bit 곱셈기 회로 설계 및 계획

<마인크래프트>

BCD 감가산기 구현

 

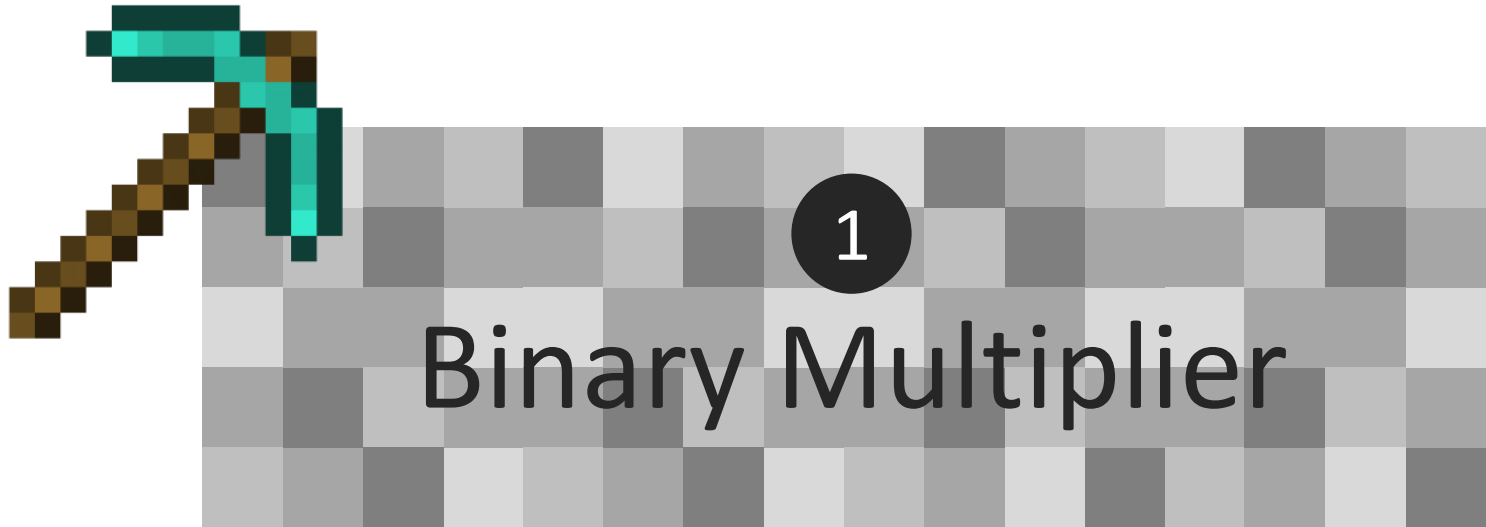

 


2진법에서의 곱셈 (4 bits)

Multiplicand	1011	<- Operand 1
Multiplier	x <u>0110</u>	<- Operand 2
	0000	
	10110	
	101100	
	<u>0000000</u>	
Product	1000010	

ex) $11 \times 6 = 66$




 


2bit X 2bit Binary Multiplier

INPUT : 2bits 값 2개 (x, y)
x, y : 0 ~ 3의 정수


OUTPUT : 4 bits 값

$$2^3 = 8 < 3 \times 3 = 9 < 2^4 = 16$$

 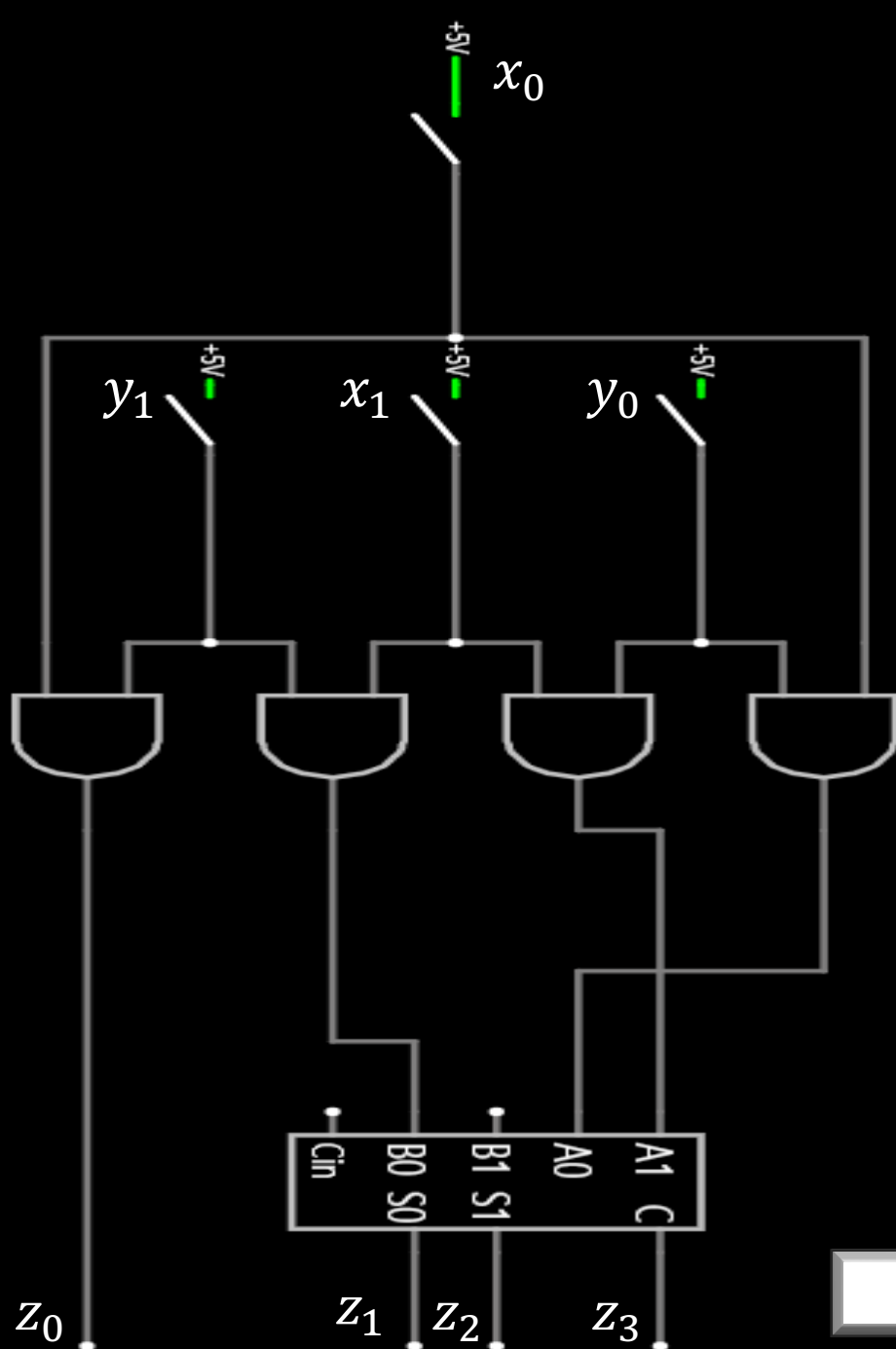



Operand 2 Operand 1

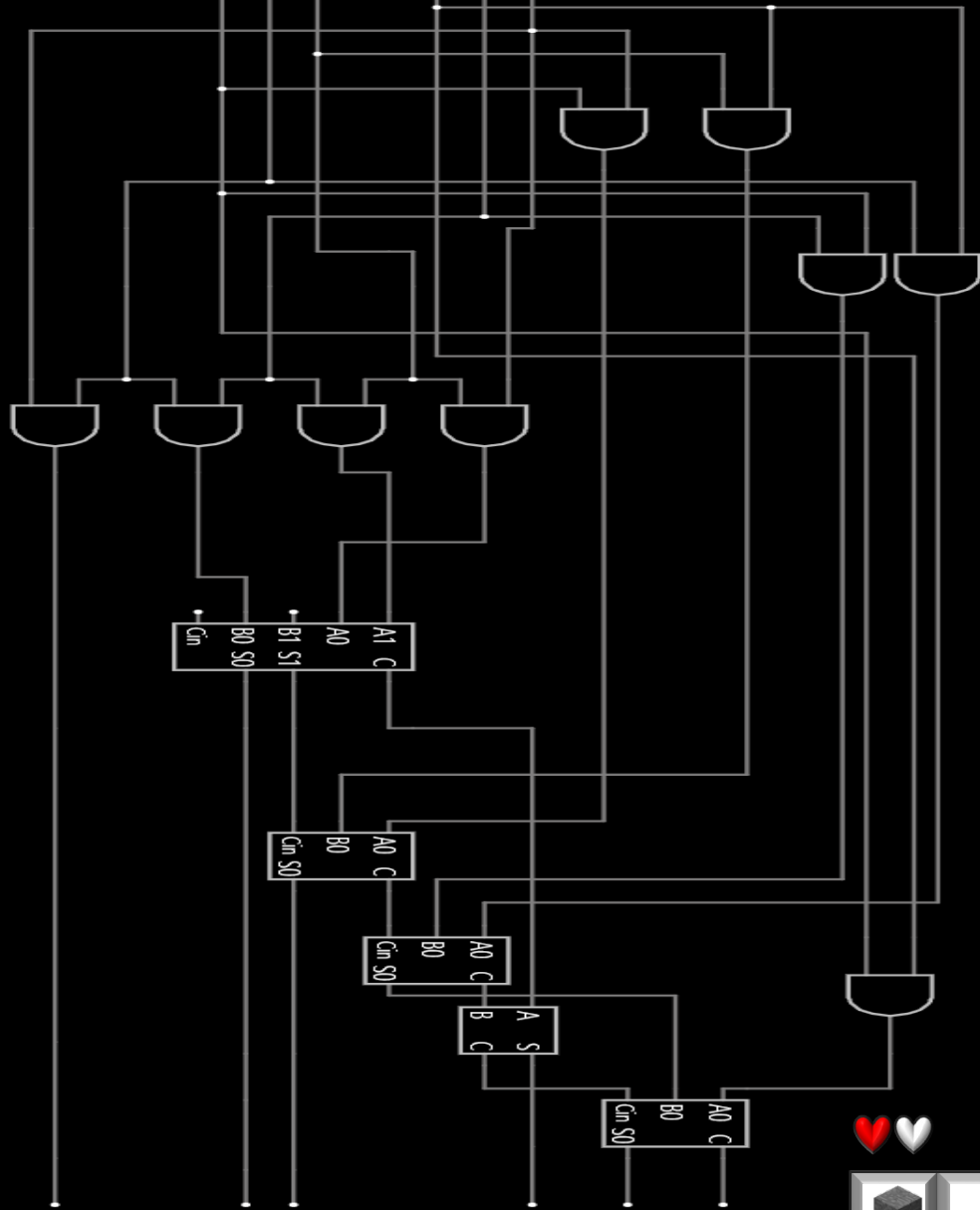


3bit X 3bit BCD multiplier


Operand1 X Operand2에 대한
연산 수행

3Bits X 3Bits는 최대 6Bits까지의
결과 발생



 

Operand 1

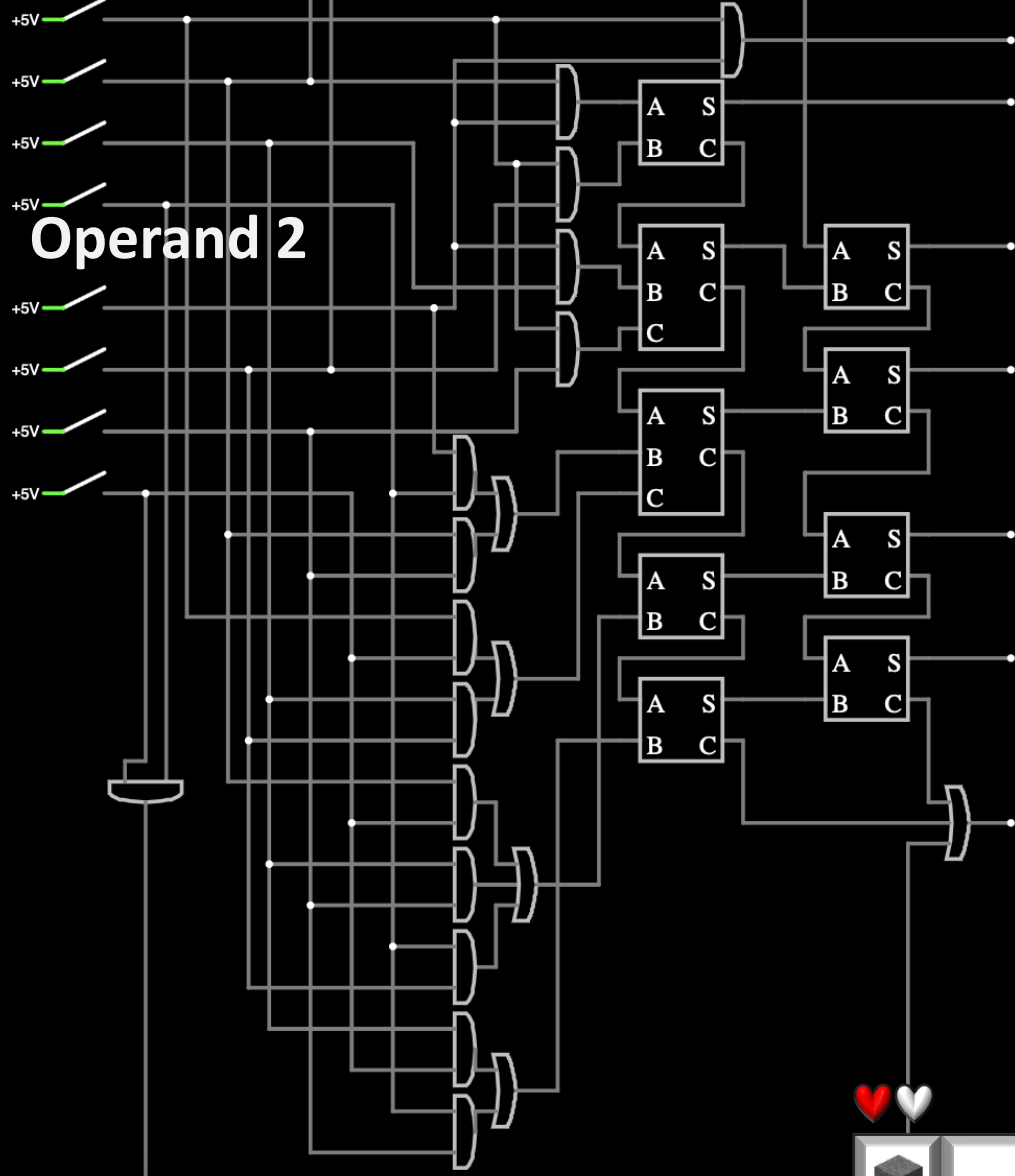

Operand 2

4bit X 4bit BCD multiplier

Operand1 X Operand2에 대한
연산 수행


4bit X 4bit는 최대 7bit 까지의
결과 발생

1. 곱하는 비트수가 높아질수록 회로가 매우 복잡해짐
2. 결과값이 2진수이기 때문에 bcd코드로 바꾸어주는 변환기(Converter)가 필요함





곱셈기

 


Operand2
일의 자리

Operand1
일의 자리

Operand2
십의 자리

Operand1
십의 자리

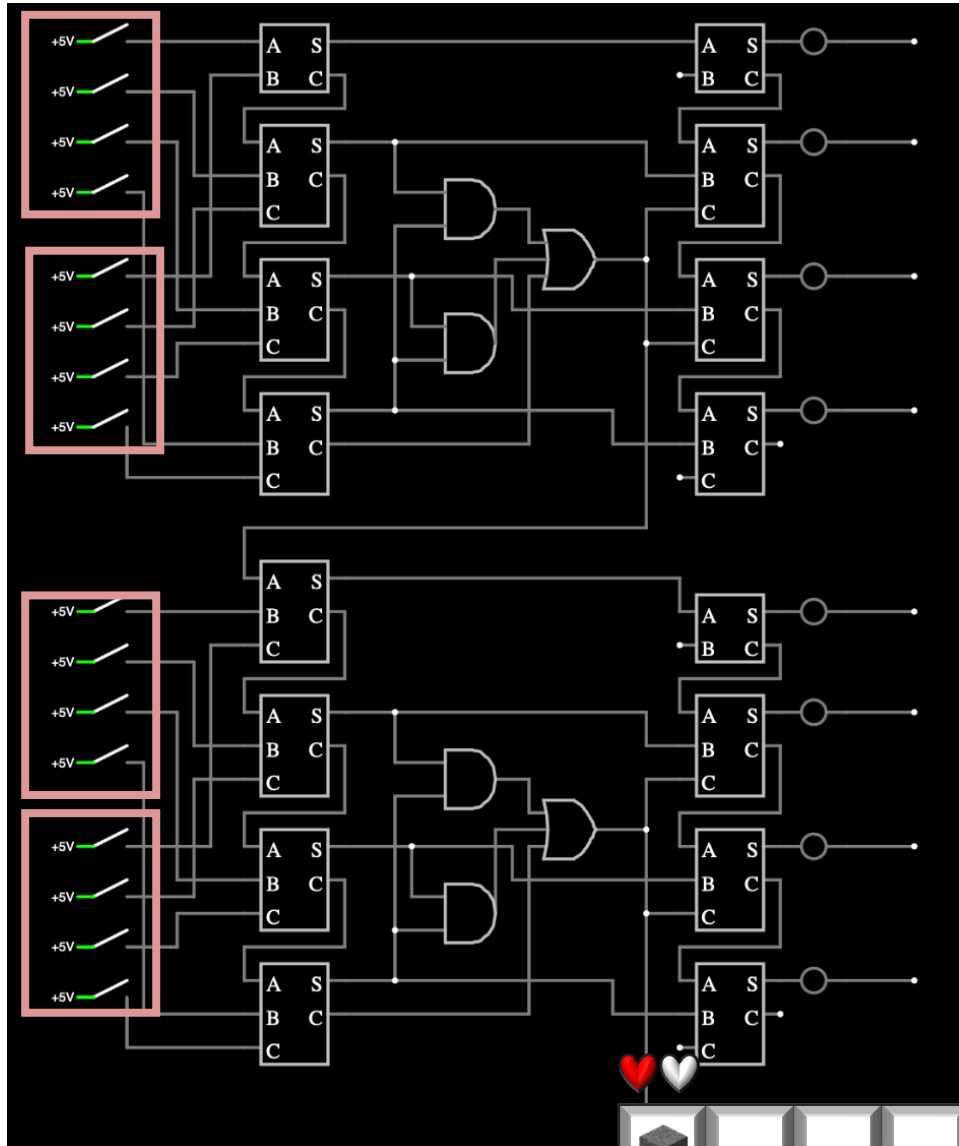

8 bit X 8bit case

$$\text{ex) } 11 \times 11 = 1 + 10 + 10 + 100$$

Operand1 X Operand2 (일의자리) x (일의자리)
 Operand1' X Operand2 (십의자리) x (일의자리)
 Operand1 X Operand2' (일의자리) x (십의자리)
 Operand1' X Operand2' (십의자리) x (십의자리)

즉 4bit X 4bit BCD multiplier **X4**

+

BCD 가산기(자릿수 덧셈)





5/12일 BCD 감가산기 발표 中




전체적인 회로 설계 2



BCD 가산기

BCD 감산기(4bit)
자세히 알아보자


 


BCD 감산을 위한
추가적인 회로

Windows 정품 인증
이 컴퓨터를 사용하여 Windows를 정품 인증합니다.



Binary to BCD Converter

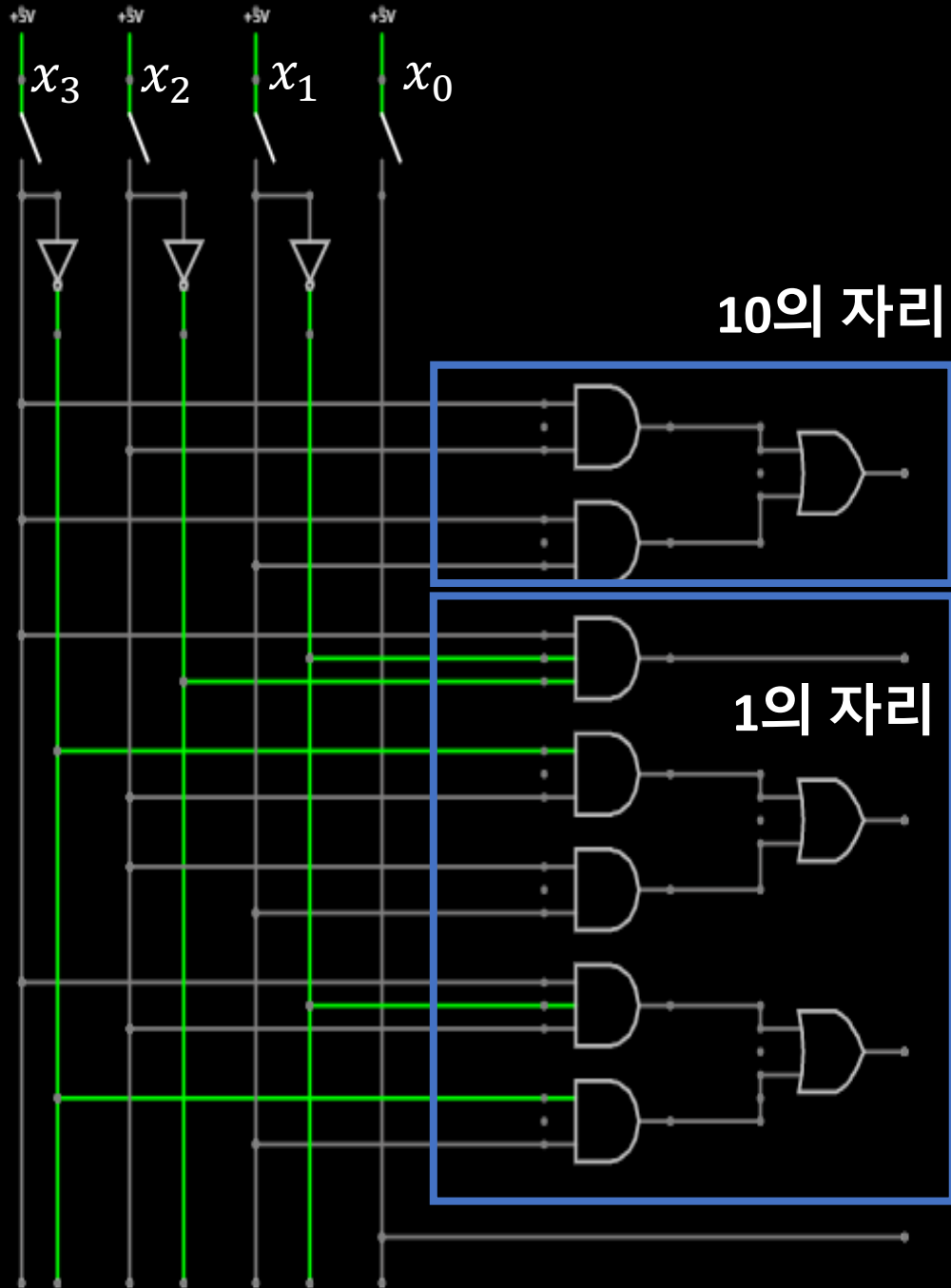 


어떻게 2진수를 BCD로 바꿀 수 있을까?

-> Binary to BCD Converter

옆의 회로는 4bit BCD Converter

입력값이 커질수록 회로는 더 복잡해짐



 

7bit Binary to BCD Converter


Converter 내부에 Converter가 3개 포함

$$(\text{한 자리 수}) \times (\text{한 자리 수}) \leq 81 < 128 = 2^7$$

8bit X 8bit 곱셈기

4bit X 4bit bcd 곱셈기 x 4 +
7bit BCD Converter X 4 +
BCD 가산기들(자릿수 덧셈)

= 구현하기 현실적으로 어려움...

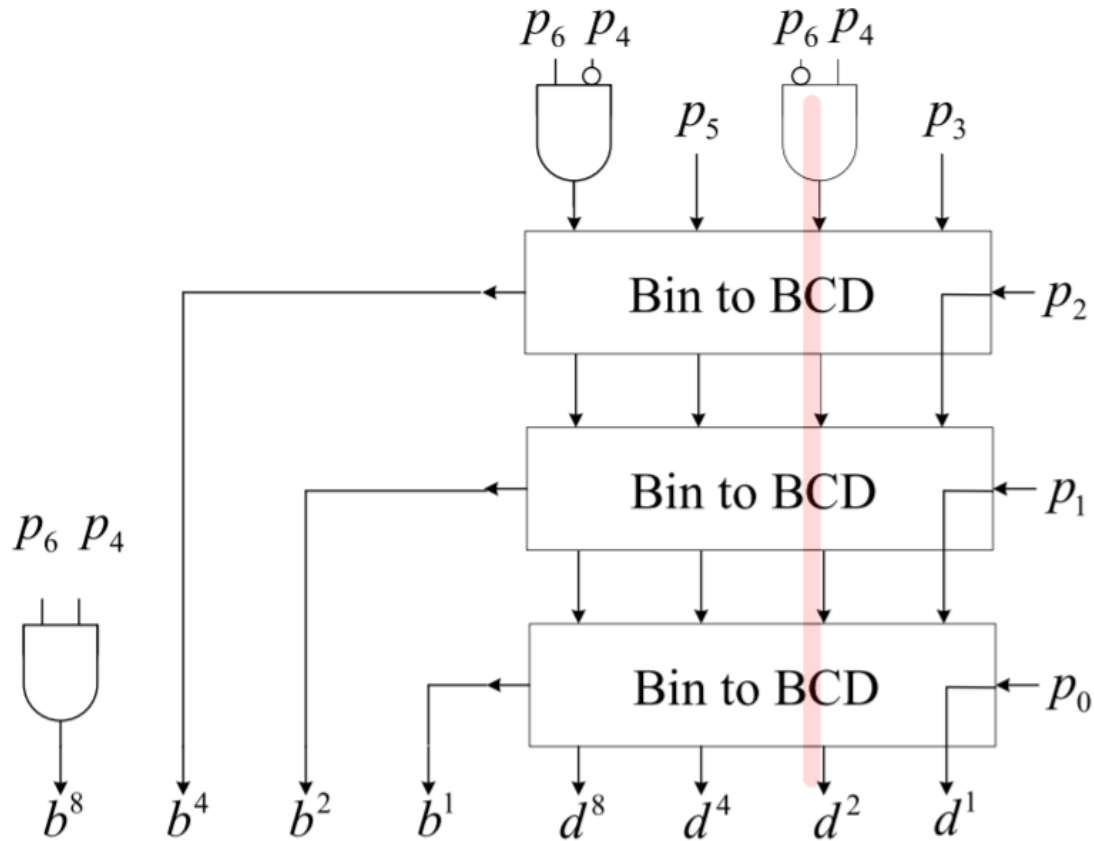




2

이번주 건축실황

금주 건축 상황

스케줄

BCD adder

 

oper2


일자리

oper1
일자리

oper2
일자리

oper1
일자리

일자리

 

t = 645.045 ms
time step = 5 μs






금주 건축 상황



Minecraft

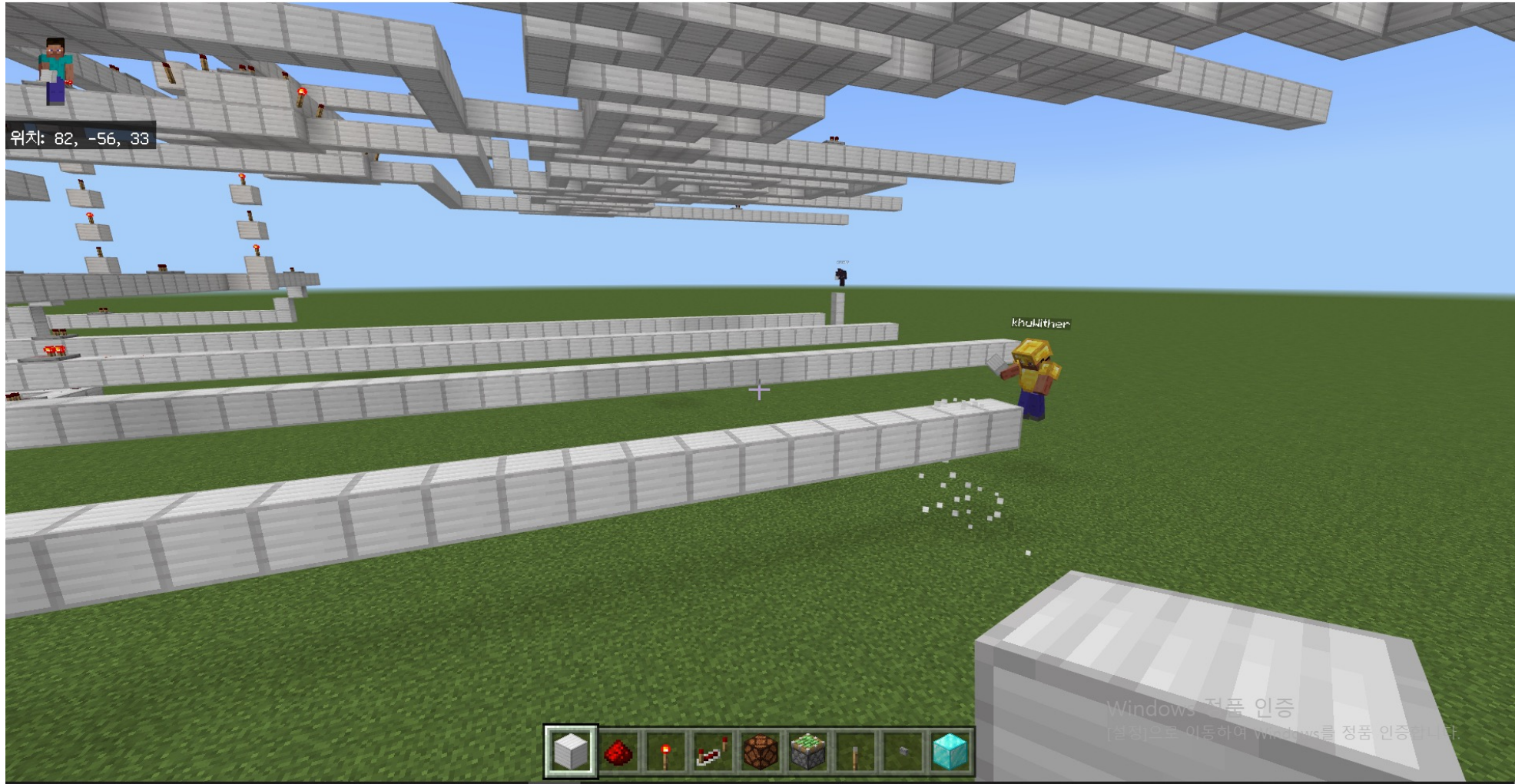

위치: 82, -56, 33



khulither

Windows 제품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.








금주 건축 상황

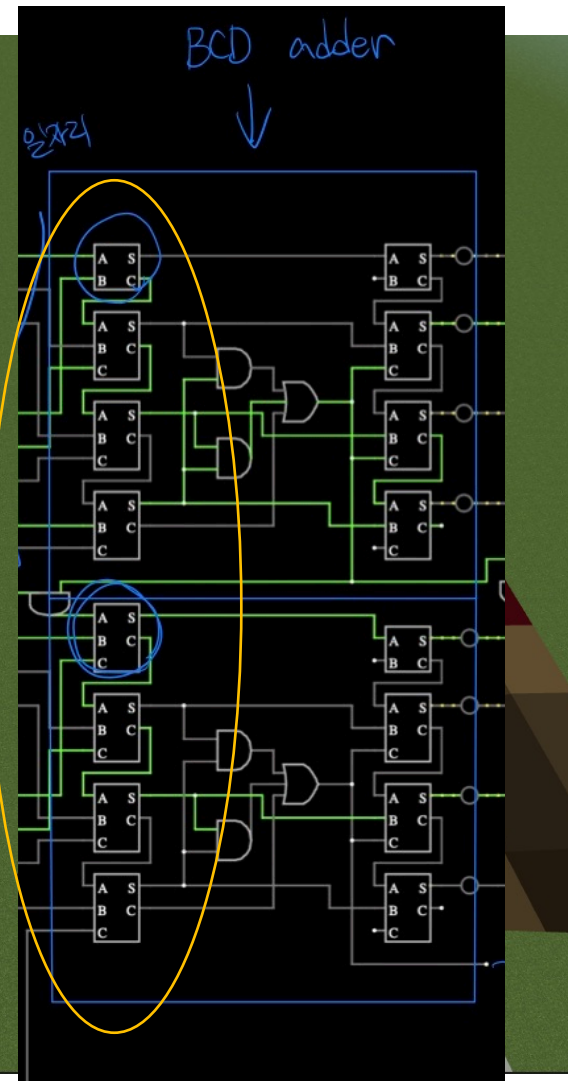 





금주 건축 상황

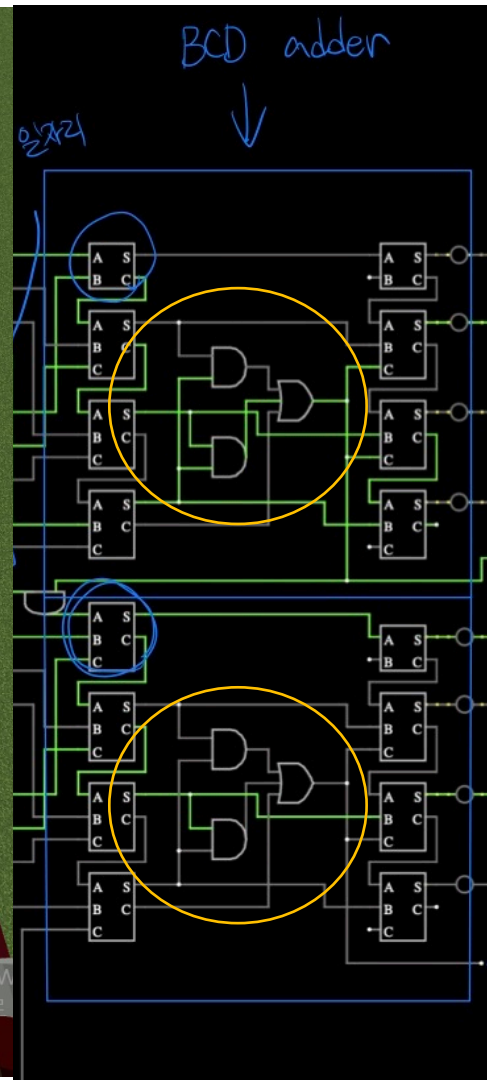  



금주 건축 상황

  




금주 건축 상황




위치: 105, 35, 68

 




금주 건축 상황

 



Preview

 

다음주 목표

“7 Segment”





차: 92, -26, 19

khuEnderman

khuPiglin

khuSkeleton

Thank you



TEAM STEVE
 ENDERMAN 김병수
 WITHER 김상혁
 SKELETON 김재현
 PIGLIN 최정훈
 CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT


CAPSTONE DESIGN

7-segment display

현재까지의 진행상황 및 향후 계획


활동 사진

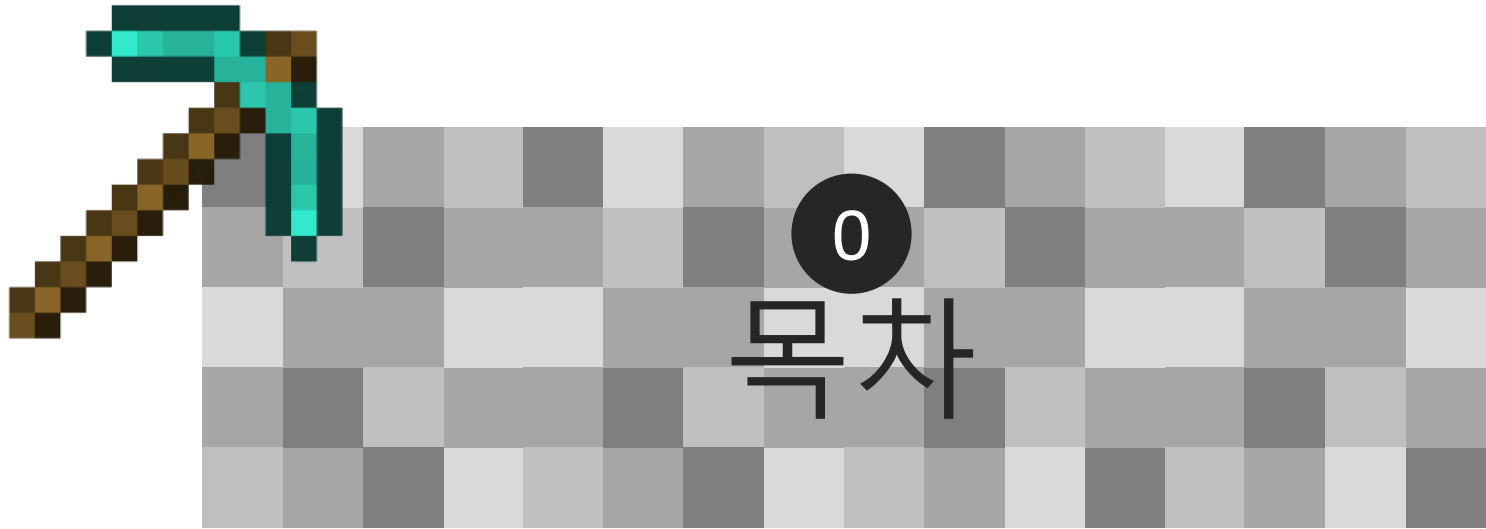TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘





목차

 

1. 7-segment display

2. 현재까지의 진행상황 및 향후 계획


3. 활동사진








7-segment display

 




- 7개의 발광소자를 선택하여
조합하여 표시 장치를 구성

- 0 ~ 9까지의 숫자의
디스플레이 표시 가능

 



7-segment display

   


Digit	Display	p	a	b	c	d	e	f	g
0	0		on	on	on	on	on	on	
1	1			on	on				
2	2		on	on		on	on		on
3	3		on	on	on	on			on
4	4			on	on			on	on
5	5		on		on	on		on	on
6	6		on		on	on	on	on	on
7	7		on	on	on				
8	8		on	on	on	on	on	on	on
9	9		on	on	on	on		on	on







7-segment display

 



7-segment display

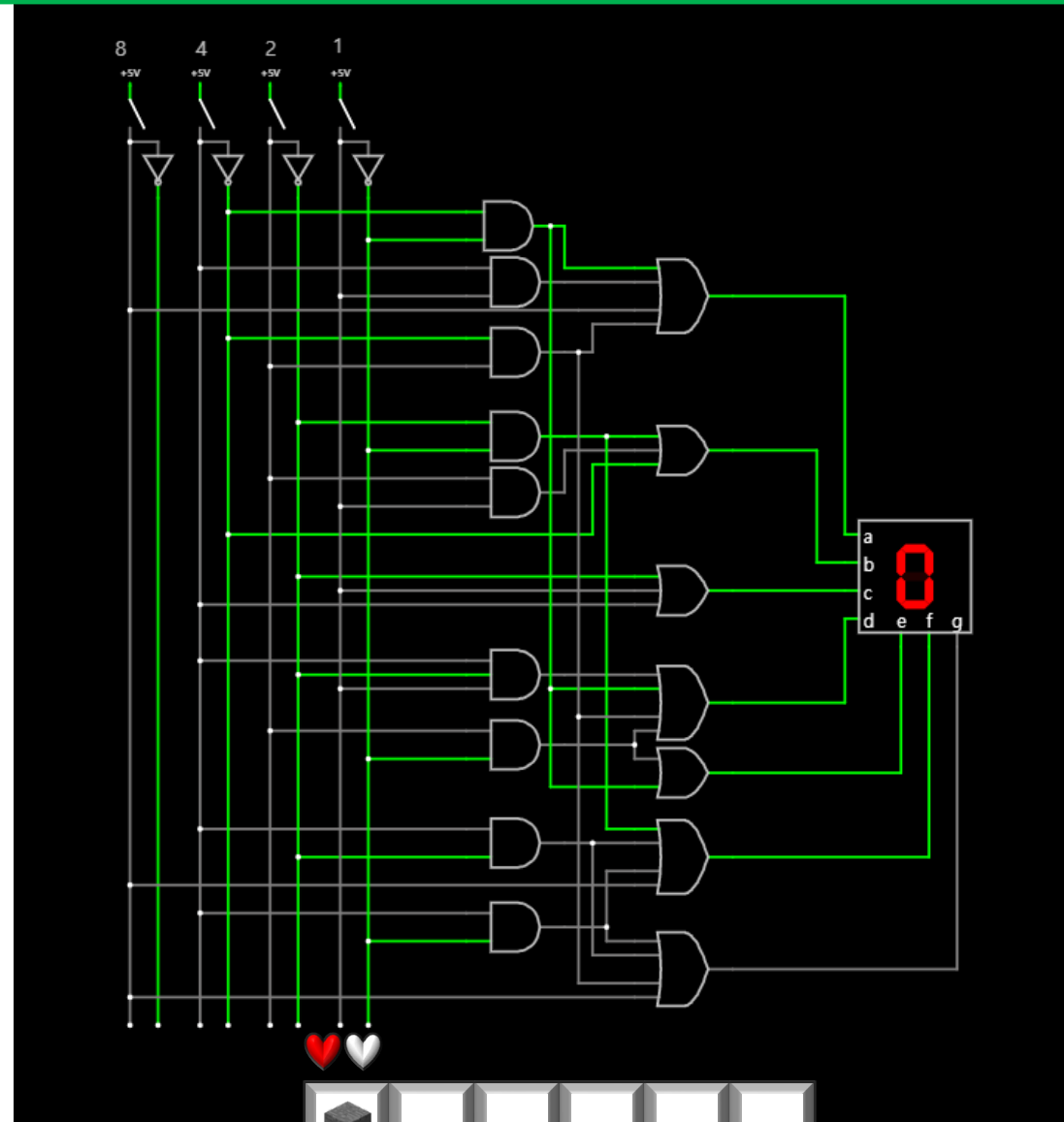

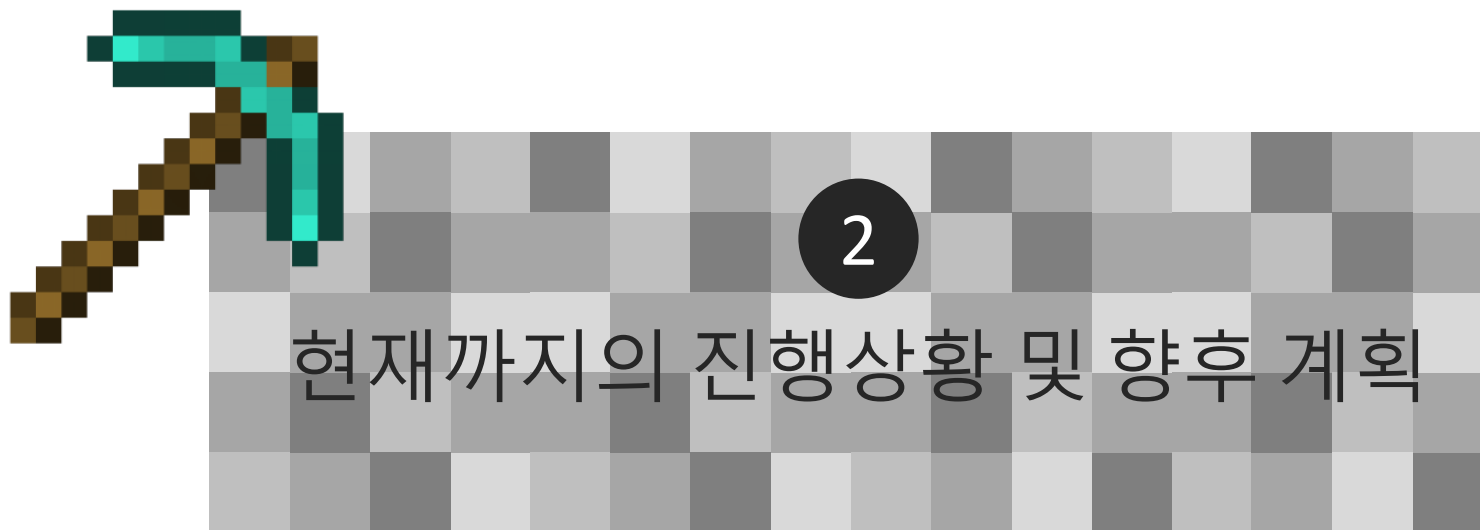



2

현재까지의 진행상황 및 향후 계획



현재까지의 진행상황 및 향후계획

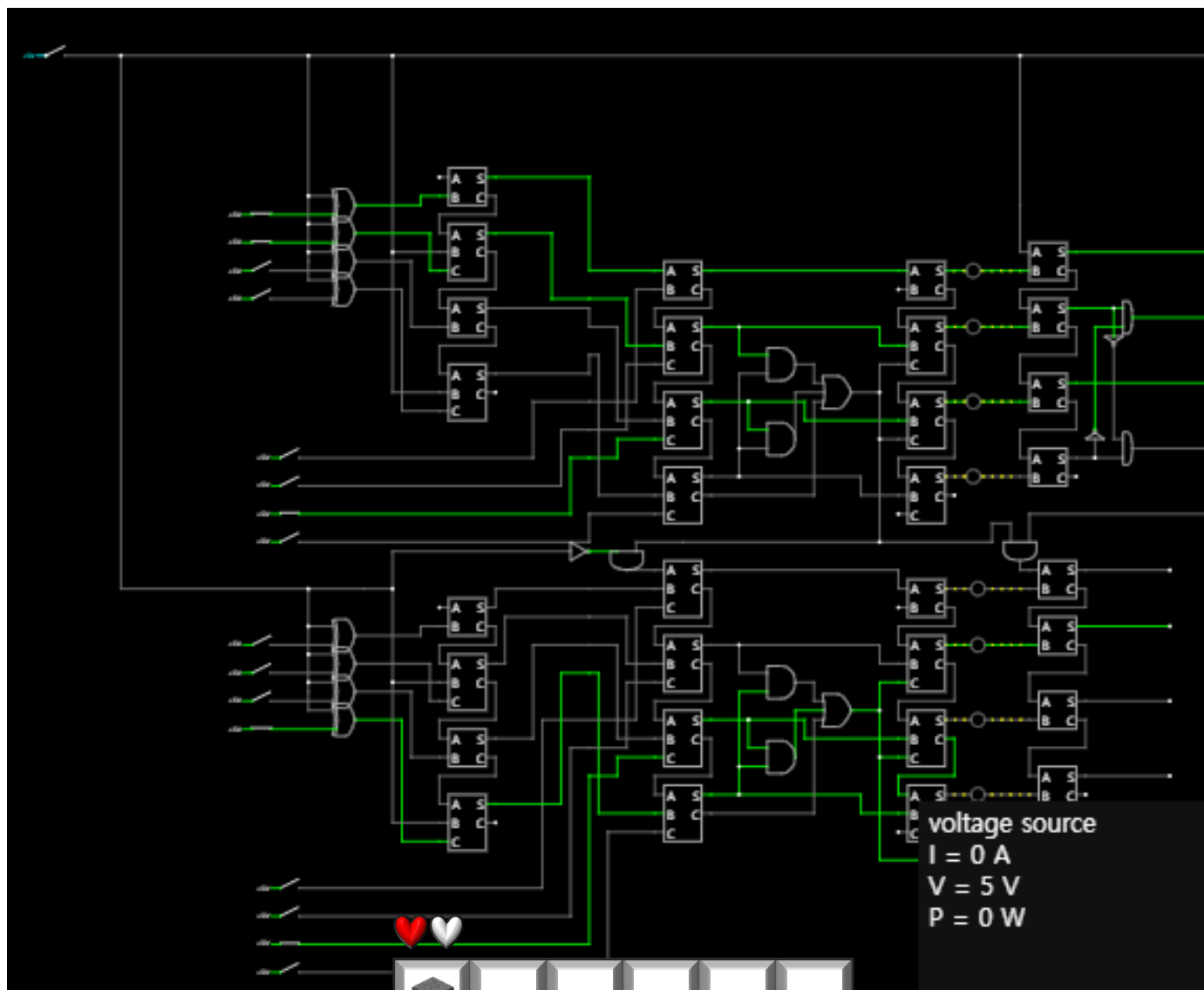

 


향후계획?







위치: 154, -32, 25

 



위치: 146, -48, 65

khudith

khufeeper






위치: 140, -47, 79


khufiglin





위치: 141, -37, 34

 

 

위치: -13, -38, -7





Thank you

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

마인크래프트로 계산기를 만들어보자!

MINECRAFT

CAPSTONE DESIGN



진짜 CPU에 대해 알아보자

다음주


종료

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재현
PIGLIN **최정훈**
CREEPER 한동휘


지난 4주

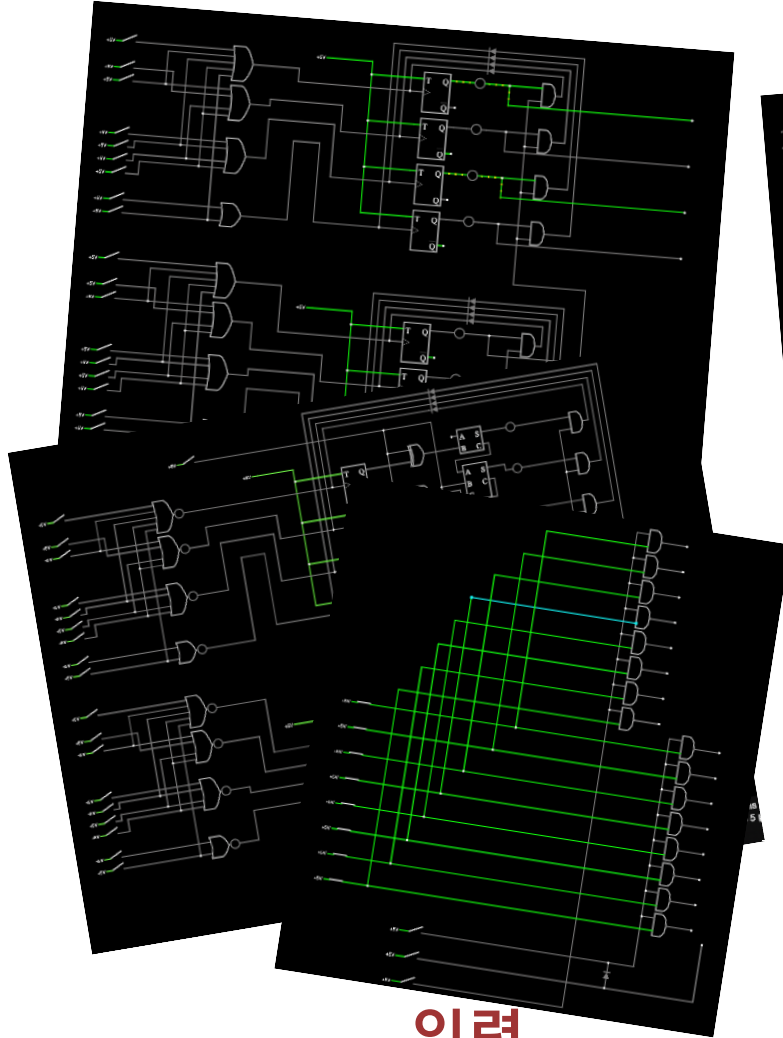 

입력

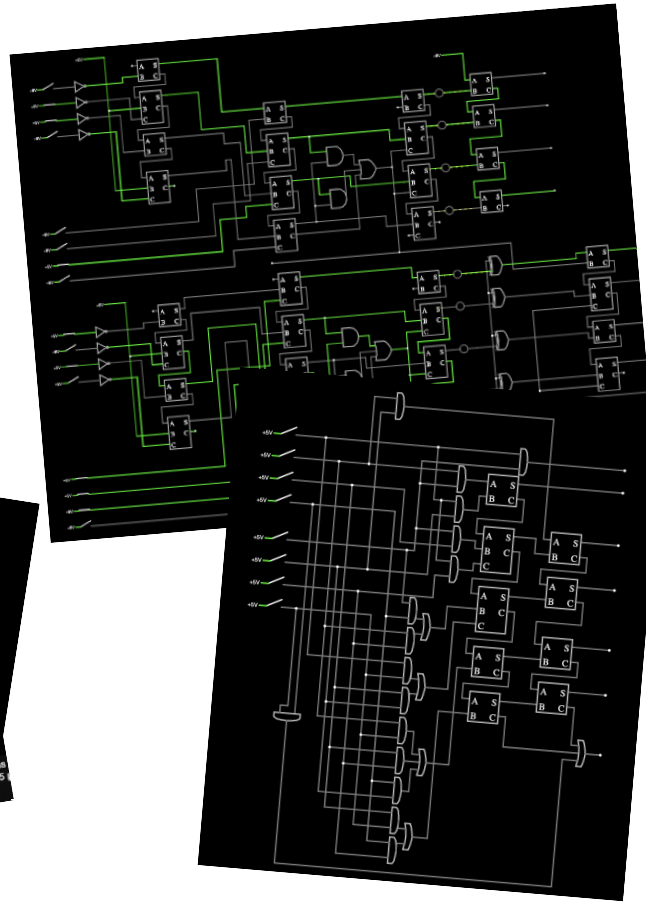

연산

 

출력






1

진짜 CPU에 대해 알아보자

대략적인 구조와 사칙연산 방법



진짜 CPU에 대해 알아보자

 

Intel Pentium 4 (2000)

인텔에서 출시한,
싱글 코어 90nm 공정 CPU




AMD Ryzen9 5900X (2020)
12코어(24스레드) 7nm 공정






진짜 CPU에 대해 알아보자

 

L1 Cache & Cache Table

Intel Pentium 4 Core

Instruction Decoder: 명령어 해독

 


Scheduler 를 위한 회로

FLU: 부동 소수점 연산 & FLU Register


L2 Cache



진짜 CPU에 대해 알아보자

 

Intel Pentium 4 Core

 


우리가 구현한 정수연산 회로가 포함된
정수 연산 회로 집합 ALU0 & ALU1

연산을 위해 임시적으로 수를 저장하는
레지스터





진짜 CPU에 대해 알아보자

 

ALU+FLU+Cache 등으로 이루어진
코어 10,496개



딥러닝, 게임 그래픽 등 연산들을 병렬로
빠르게 수행





NVIDIA GeForce RTX 3090 (2020.09)
186



진짜 CPU에 대해 알아보자



1. Register

  

Operand로 입력되는 숫자를 표시하기 위한, Flip-Flop 집합

레지스터의 비트의 크기는 컴퓨터의 아키텍처(x86:32bit, x64:64bit)에 따라 결정


CPU가 사용하는 x64 아키텍처는 정수 표현을 위해 16개의 64bit 레지스터 사용

ARMv8은 31개의 64bit 레지스터 사용







진짜 CPU에 대해 알아보자

 

2. ALU

 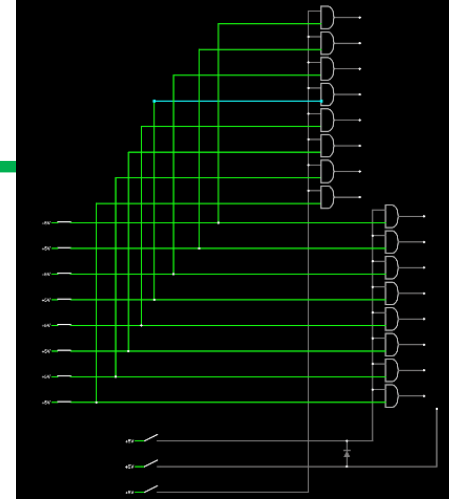

컴퓨터에 포함된 수많은 연산자 중 사용할 연산자를 선택할 수 있는

“멀티 플렉서” + “연산 회로”

덧셈, 뺄셈
논리 연산(AND, OR, XOR, OR)
시프트 연산은 필수적으로 포함!

한 개 이상의 수(혹은 레지스터)를 입력 후, 연산자에 해당하는 “Opcode”를 입력해 주면, 해당 연산에 해당하는 결과를 출력





진짜 CPU에 대해 알아보자



OPCODE

ADD Eb Gb 00	ADD Ev Gv 01	ADD Gb Eb 02	ADD Gv Ev 03	ADD AL lb 04	ADD eAX lv 05	PUSH ES 06	POP ES 07	OR Eb Gb 08	OR Ev Gv 09	OR Gb Eb 0A	OR Gv Ev 0B	OR AL lb 0C	OR eAX lv 0D	PUSH CS 0E	TWOBYTE 0F
ADC Eb Gb 10	ADC Ev Gv 11	ADC Gb Eb 12	ADC Gv Ev 13	ADC AL lb 14	ADC eAX lv 15	PUSH SS 16	POP SS 17	SBB Eb Gb 18	SBB Ev Gv 19	SBB Gb Eb 1A	SBB Gv Ev 1B	SBB AL lb 1C	SBB eAX lv 1D	PUSH DS 1E	POP DS 1F
AND Eb Gb 20	AND Ev Gv 21	AND Gb Eb 22	AND Gv Ev 23	AND AL lb 24	AND eAX lv 25	ES: 26	DAA 27	SUB Eb Gb 28	SUB Ev Gv 29	SUB Gb Eb 2A	SUB Gv Ev 2B	SUB AL lb 2C	SUB eAX lv 2D	CS: 2E	DAS 2F
XOR Eb Gb 30	XOR Ev Gv 31	XOR Gb Eb 32	XOR Gv Ev 33	XOR AL lb 34	XOR eAX lv 35	SS: 36	AAA 37	CMP Eb Gb 38	CMP Ev Gv 39	CMP Gb Eb 3A	CMP Gv Ev 3B	CMP AL lb 3C	CMP eAX lv 3D	DS: 3E	AAS 3F
INC eAX 40	INC eCX 41	INC eDX 42	INC eBX 43	INC eSP 44	INC eBP 45	INC eSI 46	INC eDI 47	DEC eAX 48	DEC eCX 49	DEC eDX 4A	DEC eBX 4B	ADD -- Add			
PUSH eAX 50	PUSH eCX 51	PUSH eDX 52	PUSH eBX 53	PUSH eSP 54	PUSH eBP 55	PUSH eSI 56	PUSH eDI 57	POP eAX 58	POP eCX 59	POP eDX 5A	POP eBX 5B	Opcode Instruction Clocks Description			
PUSHA 60	POPA 61	BOUND Gv Ma 62	ARPL Ew Gw 63	FS: 64	GS: 65	OPSIZE: 66	ADSIZE: 67	PUSH lv 68	IMUL Gv Ev lv 69	PUSH lb 6A	IMUL Gv Ev 6B	04 ib 05 iw 05 id	ADD AL,imm8 ADD AX,imm16 ADD EAX,imm32	2 2 2	Add immediate byte to AL Add immediate word to AX Add immediate dword to EAX
JO Jb 70	JNO Jb 71	JB Jb 72	JNB Jb 73	JZ Jb 74	JNZ Jb 75	JBE Jb 76	JA Jb 77	JS Jb 78	JNS Jb 79	JP Jb 7A	JNP Jb 7B	80 /0 ib 81 /0 iw 81 /0 id 83 /0 ib	ADD r/m8,imm8 ADD r/m16,imm16 ADD r/m32,imm32 ADD r/m16,imm8	2/7 2/7 2/7 2/7	Add immediate byte to r/m byte Add immediate word to r/m word Add immediate dword to r/m dword Add sign-extended immediate byte to r/m word
ADD Eb lb 80	ADD Ev lv 81	SUB Eb lb 82	SUB Ev lb 83	TEST Eb Gb 84	TEST Ev Gv 85	XCHG Eb Gb 86	XCHG Ev Gv 87	MOV Eb Gb 88	MOV Ev Gv 89	MOV Gb Eb 8A	MOV Gv Ev 8B	83 /0 ib 83 /0 ib	ADD r/m16,imm8 ADD r/m32,imm8	2/7 2/7	Add sign-extended immediate byte to r/m word Add sign-extended immediate byte to r/m dword
NOP 90	XCHG eAX eCX 91	XCHG eAX eDX 92	XCHG eAX eBX 93	XCHG eAX eSP 94	XCHG eAX eBP 95	XCHG eAX eSI 96	XCHG eAX eDI 97	CBW 98	CWD 99	CALL Ap 9A	WAIT 9B	00 /c 01 /c 01 /c 02 /c 03 /c 03 /c	ADD r/m8,r8 ADD r/m16,r16 ADD r/m32,r32 ADD r8,r/m8 ADD r16,r/m16 ADD r32,r/m32	2/7 2/7 2/7 2/6 2/6 2/6	Add byte register to r/m byte Add word register to r/m word Add dword register to r/m dword Add r/m byte to byte register Add r/m word to word register Add r/m dword to dword register

Opcode	Instruction	Clocks	Description
04 ib	ADD AL,imm8	2	Add immediate byte to AL
05 iw	ADD AX,imm16	2	Add immediate word to AX
05 id	ADD EAX,imm32	2	Add immediate dword to EAX
80 /0 ib	ADD r/m8,imm8	2/7	Add immediate byte to r/m byte
81 /0 iw	ADD r/m16,imm16	2/7	Add immediate word to r/m word
81 /0 id	ADD r/m32,imm32	2/7	Add immediate dword to r/m dword
83 /0 ib	ADD r/m16,imm8	2/7	Add sign-extended immediate byte to r/m word
83 /0 ib	ADD r/m32,imm8	2/7	Add sign-extended immediate byte to r/m dword
00 /c	ADD r/m8,r8	2/7	Add byte register to r/m byte
01 /c	ADD r/m16,r16	2/7	Add word register to r/m word
01 /c	ADD r/m32,r32	2/7	Add dword register to r/m dword
02 /c	ADD r8,r/m8	2/6	Add r/m byte to byte register
03 /c	ADD r16,r/m16	2/6	Add r/m word to word register
03 /c	ADD r32,r/m32	2/6	Add r/m dword to dword register

동일한 add 연산을 크기, operand 종류에 따라 9개의 회로로 구분





진짜 CPU에 대해 알아보자



add_sub.c

```
1 ▾ int add1(int num){
2   return num+=0b1111; // +=15
3 }
4
5 ▾ unsigned int add2(unsigned int num){
6   return num+=0b1111; // +=15
7 }
8
9 ▾ int sub1(int num){
10  return num-=0b1111; // -=15
11 }
12
13 ▾ unsigned int sub2(unsigned int num){
14  return num-=0b1111; // -=15
15 }
```

mult_div.c

```
1 ▾ int div1(int num) {
2   return num / 0b1010; // 10
3 }
4
5 ▾ unsigned int div2(unsigned int num) {
6   return num / 0b1000; // 8
7 }
8
9 ▾ int mult1(int num) {
10  return num *= 0b1010; // 10
11 }
12
13 ▾ unsigned int mult2(unsigned int num) {
14  return num *= 0b1000; // 8
15 }
```



add

Giovanni tmp.s

X86 AT&T

```
1 .file "tmp.c"
2 .text
3 .globl _add1
4 .def _add1; .scl 2; .type 32; .endif
5 _add1:
6 LFB0:
7 .cfi_startproc
8 pushl %ebp
9 .cfi_def_cfa_offset 8
10 .cfi_offset 5, -8
11 movl %esp, %ebp
12 .cfi_def_cfa_register 5
13 addl $15, 8(%ebp)
14 movl 8(%ebp), %eax
15 popl %ebp
16 .cfi_restore 5
17 .cfi_def_cfa 4, 4
18 ret
19 .cfi_endproc
20 LFE0:
21 .globl _add2
22 .def _add2; .scl 2; .type 32; .endif
23 _add2:
24 LFB1:
25 .cfi_startproc
26 pushl %ebp
27 .cfi_def_cfa_offset 8
28 .cfi_offset 5, -8
29 movl %esp, %ebp
30 .cfi_def_cfa_register 5
31 addl $15, 8(%ebp)
32 movl 8(%ebp), %eax
33 popl %ebp
34 .cfi_restore 5
35 .cfi_def_cfa 4, 4
36 ret
37 .cfi_endproc
38 LFE1:
39 .globl _sub1
40 .def _sub1; .scl 2; .type 32; .endif
```

(%ebp)+8 에 매개변수 num 저장되어 있음
num+=15를 레지스터 eax에 저장(반환 값)

```
1 .section __TEXT,__text,regular,pure_instructions
2 .build_version macos, 12, 0 sdk_version 12, 3
3 .globl _add1 ; -- Begin function add1
4 .p2align 2
5 _add1: ; @add1
6 .cfi_startproc
7 ; %bb.0:
8 sub sp, sp, #16
9 .cfi_def_cfa_offset 16
10 str w0, [sp, #12]
11 ldr w8, [sp, #12]
12 add v0, w8, #15
13 str w0, [sp, #12]
14 add sp, sp, #16
15 ret
16 .cfi_endproc
17 ; -- End function
18 .globl _add2 ; -- Begin function add2
19 .p2align 2
20 _add2: ; @add2
21 .cfi_startproc
22 ; %bb.0:
23 sub sp, sp, #16
24 .cfi_def_cfa_offset 16
25 str w0, [sp, #12]
26 ldr w8, [sp, #12]
27 add v0, w8, #15
28 str w0, [sp, #12]
29 add sp, sp, #16
30 ret
31 .cfi_endproc
32 ; -- End function
33 .globl _sub1 ; -- Begin function sub1
34 .p2align 2
```

_add1(signed), _add2(unsigned) 동작이 동일!

sub

X86 AT&T

```
41 _sub1:
42 LFB2:
43     .cfi_startproc
44     pushl   %ebp
45     .cfi_def_cfa_offset 8
46     .cfi_offset 5, -8
47     movl   %esp, %ebp
48     .cfi_def_cfa_register 5
49     subl  $15, 8(%ebp)
50     movl  8(%ebp), %eax
51     popl  %ebp
52     .cfi_restore 5
53     .cfi_def_cfa 4, 4
54     ret
55     .cfi_endproc
56 LFE2:
57     .globl  _sub2
58     .def   _sub2; .scl 2; .type 32; .endif
59 _sub2:
60 LFB3:
61     .cfi_startproc
62     pushl   %ebp
63     .cfi_def_cfa_offset 8
64     .cfi_offset 5, -8
65     movl   %esp, %ebp
66     .cfi_def_cfa_register 5
67     subl  $15, 8(%ebp)
68     movl  8(%ebp), %eax
69     popl  %ebp
70     .cfi_restore 5
71     .cfi_def_cfa 4, 4
72     ret
73     .cfi_endproc
74 LFE3:
75     .ident  "GCC: (MinGW.org GCC-6.3.0-1) 6.3.0"
```

ARM

```
35 _sub1:                                ; @sub1
36     .cfi_startproc
37 ; %bb.0:
38     sub sp, sp, #16
39     .cfi_def_cfa_offset 16
40     str w0, [sp, #12]
41     ldr w8, [sp, #12]
42     subs w0, w8, #15
43     str w0, [sp, #12]
44     add sp, sp, #16
45     ret
46 .cfi_endproc
47     ; -- End function
48     .globl _sub2
49     .p2align 2
50 _sub2:                                ; @sub2
51     .cfi_startproc
52 ; %bb.0:
53     sub sp, sp, #16
54     .cfi_def_cfa_offset 16
55     str w0, [sp, #12]
56     ldr w8, [sp, #12]
57     subs w0, w8, #15
58     str w0, [sp, #12]
59     add sp, sp, #16
60     ret
61 .cfi_endproc
62     ; -- End function
```

_sub1(signed), _sub2(unsigned) 동작이 동일!

Multi & Divide -O1 & -O3

-O1(default 최적화)

Bonita tmp.s -O1

```
1 .section __TEXT,__text,regular,pure_instructions
2 .build_version macos, 12, 0 sdk_version 12, 3
3 .globl _div1 ; -- Begin function div1
4 .p2align 2
5 _div1: ; @div1
6 .cfi_startproc
7 ; %bb.0:
8 sub sp, sp, #16
9 .cfi_def_cfa_offset 16
10 str w0, [sp, #12]
11 ldr w8, [sp, #12]
12 mov w9, #10
13 sdiv w0, w8, w9
14 add sp, sp, #16
15 ret
16 .cfi_endproc
17
18 .globl _div2
19 .p2align 2
20 _div2:
21 .cfi_startproc
22 ; %bb.0:
23 sub sp, sp, #16
24 .cfi_def_cfa_offset 16
25 str w0, [sp, #12]
26 ldr w8, [sp, #12]
27 mov w8, #8
28 udiv w0, w8, w9
29 add sp, sp, #16
30 ret
31 .cfi_endproc
32
33 .globl _mult1
34 .p2align 2
```

ARM

```
35 _mult1: ; @mult1
36 .cfi_startproc
37 ; %bb.0:
38 sub sp, sp, #16
39 .cfi_def_cfa_offset 16
40 str w0, [sp, #12]
41 ldr w8, [sp, #12]
42 mov w9, #10
43 mul w0, w8, w9
44 str w0, [sp, #12]
45 add sp, sp, #16
46 ret
47 .cfi_endproc
48 ; -- End function
49 .globl _mult2
50 .p2align 2
51 _mult2: ; @mult2
52 .cfi_startproc
53 ; %bb.0:
54 sub sp, sp, #16
55 .cfi_def_cfa_offset 16
56 str w0, [sp, #12]
57 ldr w8, [sp, #12]
58 lsl w0, w8, #3
59 str w0, [sp, #12]
60 add sp, sp, #16
61 ret
62 .cfi_endproc
63 ; -- End function
```

-O3(컴파일러 지원 최대 최적화)

Bonita tmp.s -O3

```
1 .section __TEXT,__text,regular,pure_instructions
2 .build_version macos, 12, 0 sdk_version 12, 3
3 .globl _div1 ; -- Begin function div1
4 .p2align 2
5 _div1: ; @div1
6 .cfi_startproc
7 ; %bb.0:
8 mov w8, #26215
9 movk w8, #26214, lsl #16
10 smull x8, w0, w8
11 lsr x9, x8, #63
12 asr x8, x8, #34
13 add w0, w8, w9
14 ret
15 .cfi_endproc
16 ; -- End function
17 .globl _div2 ; -- Begin function div2
18 .p2align 2
19 _div2: ; @div2
20 .cfi_startproc
21 ; %bb.0:
22 lsr w0, w0, #3
23 ret
24 .cfi_endproc
25 ; -- End function
26 .globl _mult1 ; -- Begin function mult1
27 .p2align 2
28 _mult1: ; @mult1
29 .cfi_startproc
30 ; %bb.0:
31 add w8, w0, w0, lsl #2
32 lsl w0, w8, #1
33 ret
34 .cfi_endproc
35 ; -- End function
36 .globl _mult2 ; -- Begin function mult2
37 .p2align 2
38 _mult2: ; @mult2
39 .cfi_startproc
40 ; %bb.0:
41 lsl w0, w0, #3
42 ret
43 .cfi_endproc
44 ; -- End function
```

ARM

div & mul 연산이 없음

Multi -03

X86 AT&T

```
48 _mult1:
49 LFB2:
50     .cfi_startproc
51     pushl   %ebp
52     .cfi_def_cfa_offset 8
53     .cfi_offset 5, -8
54     movl   %esp, %ebp
55     .cfi_def_cfa_register 5
56     movl   8(%ebp), %edx
57     movl   %edx, %eax
58     sall  $2, %eax
59     addl  %edx, %eax
60     addl  %eax, %eax
61     movl  %eax, 8(%ebp)
62     movl  8(%ebp), %eax
63     popl  %ebp
64     .cfi_restore 5
65     .cfi_def_cfa 4, 4
66     ret
67     .cfi_endproc
68 LFE2:
69     .globl  _mult2
70     .def   _mult2; .scl 2; .type 32; .endef
71 _mult2:
72 LFB3:
73     .cfi_startproc
74     pushl   %ebp
75     .cfi_def_cfa_offset 8
76     .cfi_offset 5, -8
77     movl   %esp, %ebp
78     .cfi_def_cfa_register 5
79     sall  $3, 8(%ebp)
80     movl  8(%ebp), %eax
81     popl  %ebp
82     .cfi_restore 5
83     .cfi_def_cfa 4, 4
84     ret
85     .cfi_endproc
86 LFE3:
87     .ident  "GCC: (MinGW.org GCC-6.3.0-1) 6.3.0"
```

eax=num;
eax<<=2; // 2진수 체계에서 left shift n는 곱하기 2^n를 의미
eax+=num; // eax==(2^2*num)+num=5*num
eax+=eax; // eax==(5*num)+(5*num)=10*num

eax<<=3; // eax==(num^3)=8*num

연산 비용이 높은 div 연산 대신
시프트 연산과 더하기 연산을 이용

```
9 int mult1(int num) {
10     return num * 0b1010; // 10
11 }
12
13 unsigned int mult2(unsigned int num) {
14     return num * 0b1000; // 8
15 }
```

Divide -03

피연산자가 2의 거듭제곱인 경우

X86 AT&T

```
1 .file "tmp.c"
2 .text
3 .globl _div1
4 .def _div1; .scl 2; .type 32; .endef
5 _div1:
6 LFB0:
7 .cfi_startproc
8 pushl %ebp
9 .cfi_def_cfa_offset 8
10 .cfi_offset 5, -8
11 movl %esp, %ebp
12 .cfi_def_cfa_register 5
13 movl 8(%ebp), %eax
14 movl $1717986919, %edx
15 movl %ecx, %eax
16 imull %edx
17 sarl $2, %edx
18 movl %ecx, %eax
19 sarl $31, %eax
20 subl %eax, %edx
21 movl %edx, %eax
22 popl %ebp
23 .cfi_restore 5
24 .cfi_def_cfa 4, 4
25 ret
26 .cfi_endproc
27 LFE0:
28 .globl _div2
29 .def _div2; .scl 2; .type 32; .endef
30 _div2:
31 LFB1:
32 .cfi_startproc
33 pushl %ebp
34 .cfi_def_cfa_offset 8
35 .cfi_offset 5, -8
36 movl %esp, %ebp
37 .cfi_def_cfa_register 5
38 movl 8(%ebp), %eax
39 shrl $3, %eax
40 popl %ebp
41 .cfi_restore 5
42 .cfi_def_cfa 4, 4
43 ret
44 .cfi_endproc
45 LFE1:
46 .globl _mult1
47 .def _mult1; .scl 2; .type 32; .endef
```

```
1 int div1(int num) {
2     return num / 0b1010; // 10
3 }
4
5 unsigned int div2(unsigned int num) {
6     return num / 0b1000; // 8
7 }
8
```

shrl: logical shift

-> 왼쪽 끝 비트는 0으로 채움(for unsigned)

sarl: arithmetic shift

-> 왼쪽 끝 비트는 부호비트로 채움(for signed)

eax>>=3; // eax==(num/2^3)=num/8

Divide -03

피연산자가 2의 거듭제곱이 아닌 경우

`_div1:`

`LFB0:`

X86 AT&T

```
.cfi_startproc
pushl   %ebp
.cfi_def_cfa_offset 8
.cfi_offset 5, -8
movl    %esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
```

```
movl    8(%ebp), %ecx
movl    $1717986919, %edx 1)
movl    %ecx, %eax 2)
imull   %edx
sarl    $2, %edx 3)
movl    %ecx, %eax
sarl    $31, %eax 4)
subl    %eax, %edx 5)
movl    %edx, %eax
```

```
popl   %ebp
.cfi_restore 5
.cfi_def_cfa 4, 4
ret
.cfi_endproc
```

`LFE0:`

```
.globl  _div2
.def    _div2; .scl 2; .type 32; .endif
```

```
1  #include <iostream>
2  #include <bitset>
3
4  int main(void){ // num/=10(unsigned)
5      unsigned int edx=1717986919; // 2^32*(4/10)
6
7      unsigned int num=45;
8      unsigned int eax;
9      long unsigned edx_eax;
10
11     // 1
12     std::bitset<32> bit_32(edx);
13     std::cout<<"\nmovl $1717986919, %edx"<<std::endl;
14     std::cout<<"edx== "<<edx<<": "<<bit_32<<'\n'<<std::endl;
15
16     // 2
17     eax=num;
18     edx_eax=(unsigned long)eax*(unsigned long)edx;
19     std::bitset<64> bit_64(edx_eax);
20     std::cout<<"imull %edx"<<std::endl;
21     std::cout<<"edx:eax=eax*edx==\n"<<edx_eax<<": "<<bit_64<<'\n'<<std::endl;
22
23     // 3
24     edx=(unsigned int)(edx_eax>>(32+2));
25     bit_32=edx;
26     std::cout<<"sarl $2, %edx"<<std::endl;
27     std::cout<<"edx=eax>>2== "<<edx<<": "<<bit_32<<'\n'<<std::endl;
28
29     // 4
30     eax>>=31;
31     bit_32=eax;
32     std::cout<<"movl %ecx, %eax\nsarl $31, %eax"<<std::endl;
33     std::cout<<"eax>>=31== "<<eax<<": "<<bit_32<<'\n'<<std::endl;
34
35     // 5
36     edx-=eax;
37     bit_32=edx;
38     std::cout<<"subl %eax, %edx"<<std::endl;
39     std::cout<<"edx-=eax== "<<edx<<": "<<bit_32<<'\n'<<std::endl;
40
41     return 0;
42 }
```

Divide -03

피연산자가 2의 거듭제곱이 아닌 경우

`_div1:`

`LFB0:`

X86 AT&T

```
.cfi_startproc
pushl   %ebp
.cfi_def_cfa_offset 8
.cfi_offset 5, -8
movl    %esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
```

```
movl    8(%ebp), %ecx
movl    $1717986919, %edx
movl    %ecx, %eax
imull   %edx
sarl    $2, %edx
movl    %ecx, %eax
sarl    $31, %eax
subl    %eax, %edx
movl    %edx, %eax
```

```
popl   %ebp
.cfi_restore 5
.cfi_def_cfa 4, 4
ret
.cfi_endproc
```

`LFE0:`

```
.globl  _div2
.def   _div2; .scl 2; .type 32; .endif
```

```
1 #include <iostream>
2 #include <bitset>
3
4 int main(void){ // num/=10(unsigned)
5     unsigned int edx=1717986919; // 2^32*(4/10)
6
7     unsigned int num=45;
8     unsigned int eax;
9     long unsigned edx_eax;
```

```
movl $1717986919, %edx
edx== 1717986919: 01100110011001100110011001100111

imull %edx
edx:eax=eax*edx==
77309411355: 0000000000000000000000000000000010010000000000000000000000000011011

sarl $2, %edx
edx=eax>>2== 4: 00000000000000000000000000000000100

movl %ecx, %eax
sarl $31, %eax
eax>>=31== 0: 00000000000000000000000000000000

subl %eax, %edx
edx-=eax== 4: 00000000000000000000000000000000100
```

45//10=4

```
32 std::cout<<"movl %ecx, %eax\nsarl $31, %eax"<<std::endl;
33 std::cout<<"eax>>=31== "<<eax<<" : "<<bit_32<<"\n"<<std::endl;
34
35 // 5
36 edx-=eax;
37 bit_32=edx;
38 std::cout<<"subl %eax, %edx"<<std::endl;
39 std::cout<<"edx-=eax== "<<edx<<" : "<<bit_32<<"\n"<<std::endl;
40
41 return 0;
42 }
```

Divide -03

피연산자가 2의 거듭제곱이 아닌 경우

`_div1:`

`LFB0:`

X86 AT&T

```
.cfi_startproc
pushl   %ebp
.cfi_def_cfa_offset 8
.cfi_offset 5, -8
movl    %esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
```

```
movl    8(%ebp), %ecx
movl    $1717986918, %edx
movl    %ecx, %eax
imull   %edx
sarl    $2, %edx
movl    %ecx, %eax
sarl    $31, %eax
subl    %eax, %edx
movl    %edx, %eax
```

```
popl   %ebp
.cfi_restore 5
.cfi_def_cfa 4, 4
ret
.cfi_endproc
```

`LFE0:`


```
.globl  _div2
.def    _div2; .scl 2; .type 32; .endif
```

$1717986918 == 2^{32} * (4/10)$
gcc 컴파일러가 계산을 빨리 하도록 미리 계산


$2^{32} * (4/10) * \text{num} \gg 2$
최하위 32비트 값을 무시하게 되면

$(\text{num})/10$ 값을 얻음

num의 부호비트를 뽑아서,
서로 뺄셈 == 보수 처리

 

진짜 CPU에 대해 알아보자

 

Optimizer and Non-Optimizer

X86 AT&T

```
1 #include <iostream>
2 #include <chrono>
3
4 unsigned int div10(unsigned int num){
5     return num/=10;
6 }
7
8 unsigned int div10_0(unsigned int num){
9     static long int magic_num=1717986918L;
10    return (unsigned int)((magic_num*num)>>34);
11 }
12
13 int main(void){
14     unsigned int result;
15     std::chrono::system_clock::time_point start, end;
16
17     // #1
18     start=std::chrono::system_clock::now();
19     for(int i=0; i<10000000; ++i){
20         div10(350);
21     }
22     end=std::chrono::system_clock::now();
23     std::chrono::nanoseconds time=end-start;
24     std::cout<<"COST TIME1: "<<time.count()<<" [ns]"<<std::endl;
25
26     // #2
27     start=std::chrono::system_clock::now();
28     for(int i=0; i<10000000; ++i){
29         div10_0(350);
30     }
31     end=std::chrono::system_clock::now();
32     time=end-start;
33     std::cout<<"COST TIME2: "<<time.count()<<" [ns]"<<std::endl;
34
35     return 0;
36 }
```

나눗셈 회로를 통한 연산

나눗셈 회로 대신,
곱셈 회로+시프트 회로를 이용한 연산

```
COST TIME1: 40550000[ns]
COST TIME2: 25858000[ns]
```

대략 2배의 시간이 소요된다.
컴퓨터는 최대한 나눗셈을 사용하지 않는 방향으로 연산을 수행!





2

이번주 마인크래프트




이번주 마인크래프트



SEVEN SEGMENT













위치: -94, -53, -119

 

3


SEVEN SEGMENT

IE

        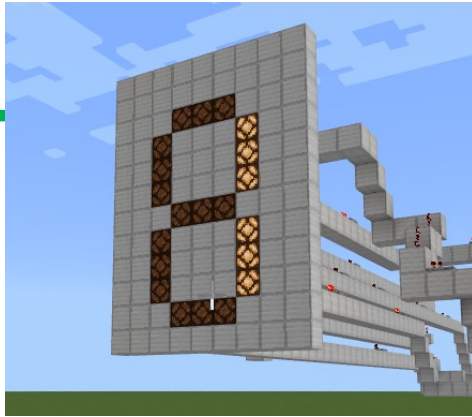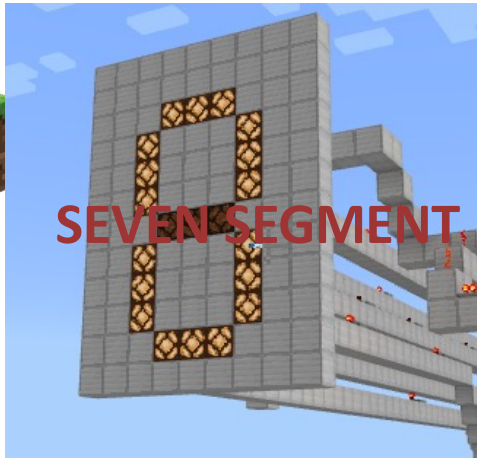



이

 

다음 주!

전광판에

Operand1, Operand2, Result 연결해서
8bit 덧셈+뺄셈 계산기 완성



치: 38, 2, 22



Thank you



TEAM STEVE
 ENDERMAN 김병수
 WITHER 김상혁
 SKELETON 김재현
 PIGLIN **최정훈**
 CREEPER 한똥휘

MINECRAFT

A circle-free environment!

스티브조의 시작

컨텐츠 제작

배운 것들

khufeeper



탈의실





1

스티브조의 시작










2

협동심제고 콘텐츠 제작








 




3

우리가 배운 것들

14-segment (+,-,x)

     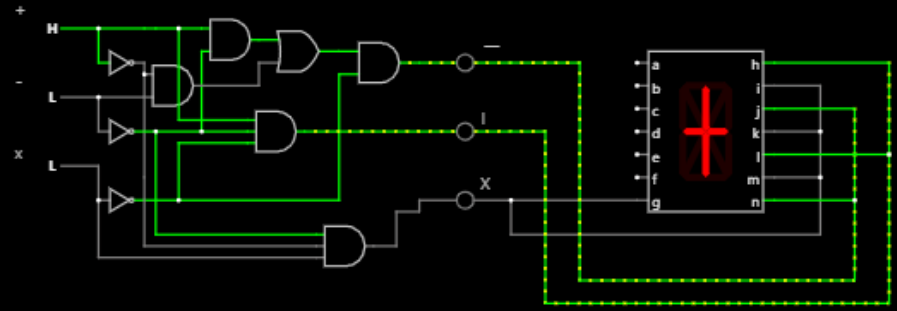




위치: 18, -9, 110

00000000-0000



 

프로그램 참가 확인서

소속 이과대학
성명 한동휘
프로그램 2022학년도 미디어 리터러시 교육 - 프리미어 기초
운영기간 2022.5.24. 19:00~22:00

상기 인은 경희대학교 미래인재센터에서 주관한 <미디어 리터러시 교육 - 프리미어 기초> 프로그램에 참여하였음을 확인합니다.

2022년 5월 27일

확인자 : 박 주 아 (서명 또는 인)
연락처 : 미래인재센터 오픈랩 02-961-0243

경희대학교 미래인재센터

프로그램 참가 확인서

소속 이과대학
성명 한동휘
프로그램 2022학년도 미디어 리터러시 교육 - 포토샵
운영기간 2022.5.31. 19:00~22:00

상기 인은 경희대학교 미래인재센터에서 주관한 <미디어 리터러시 교육 - 포토샵 기초> 프로그램에 참여하였음을 확인합니다.

2022년 6월 3일

확인자 : 박 주 아 (서명 또는 인)
연락처 : 미래인재센터 오픈랩 02-961-0243

경희대학교 미래인재센터

가져오기 편집 내보내기

소스 (클립 없음) 학습 효과 컨트롤

소스·그래픽 시퀀스 진짜·그래픽

그래픽

- fx 백터 모션
 - 위치 960.0 540.0
 - 비율 조정 100.0
 - 폭 비율 조정 100.0
 - 균일 비율
 - 회전 0.0
 - 기준점 960.0 540.0
- 텍스트
- 텍스트
- 텍스트
- 텍스트(직접 설계한 회로)

비디오

- fx 모션
 - 위치 960.0 540.0
 - 비율 조정 100.0
 - 폭 비율 조정 100.0
 - 균일 비율
 - 회전 0.0
 - 기준점 960.0 540.0
 - 깜박임 제거 필터 0.00
- 블루밍도
- 시간 다시 매핑

무제

텍스트 기본 그래픽 프로그램, 시퀀스 진짜

00:11:54:24 맞추기

1/4 00:13:39:16

프로젝트: 무제 미디어 브라우저 효과

무제.prproj 77 항목

육성만쓰기... 16:30:0 KakaoTalk_2... 1:14:10 시퀀스 01 28:08:08

1.mp4 8:09:01 2.mp4 9:34:10 01 Oneul -... 1:55:15732

시퀀스 진짜

00:11:54:24

2:08:04 00:04:16:08 00:06:24:12 00:08:32:16 00:10:40:18 00:12:48:22

V5 V4 V3 V2 V1 A1 A2 A3 A4 혼합 0.0





위치: 68, 3, 58

khuFigLin

khuEnderman

khuSkeleTon





동영상 ㅎ

위치: 68, 3, 58

khuFigLin
khuEnderman
khuSkeleTon

Thank you

TEAM STEVE
ENDERMAN 김병수
WITHER 김상혁
SKELETON 김재헌
PIGLIN 최정훈
CREEPER 한동휘

